

Laporan 5 Praktikum Sistem Digital

Sidartha Prastya. P - 13219033

Institut Teknologi Bandung

Jalan Ganesha No.10, Bandung, Indonesia

13219033@std.stei.itb.ac.id

Abstract—Laporan ini berisikan simulasi membuat Counter 00 hingga 99 dan sebaliknya menggunakan FPGA IVE Altera dan dibuat menggunakan Quartus. Output berupa dua digit 7-segment LED dan bertambah/berkurang dengan otomatis menggunakan clock.

Keywords—7-segment, Counter, Clock.

I. INTRODUCTION

Laporan ini merupakan tugas untuk praktikum 5 Sistem Digital EL2102, yaitu mengenai penggunaan clock untuk membuat counter 2 desimal.

II. SPESIFIKASI

Hardware yang digunakan pada praktikum ini adalah satu set FPGA Altera Cyclone EP4CE6E22C8 dengan *software* yang digunakan adalah Intel Quartus. Pada simulasi ini terdapat 3 buah input mekanik berupareset, stop, dan count down.

Hasil yang diinginkan adalah membuat counter 2 desimal naik dan turun dari 00 hingga 99 dan sebaliknya, lalu Kembali ke 00 bila menyentuh 99 atau langsung ke 99 bila menyentuh 00.

III. PERANCANGAN

Pada simulasi ini terdapat 4 input yang terdiri dari 3 input mekanik dan 1 input berupa clock. Lalu, terdapat output berupa 2 buah LED 7-segment. Masing-masing LED terdapat 7 buah segment, akan tetapi karena segment masing-masing LED terhubung menjadi satu, maka pergantian angka dilakukan dengan clock yang sangat cepat sehingga tidak terdeteksi oleh penglihatan manusia.

 


Figure 1. 7-segment LED

A. Pembagian Segment setiap Digit

ANGKA	A	B	C	D	E	F	G
0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	1	1	0	0	0	0
2	1	1	0	1	1	0	1
3	1	1	1	1	0	0	1
4	0	1	1	0	0	1	1
5	1	0	1	1	0	1	1
6	1	1	1	1	0	1	1
8	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	0	1	1

Tabel 1. Pembagian Kondisi Segment untuk Setiap Digit

B. Entity Counter 00-99

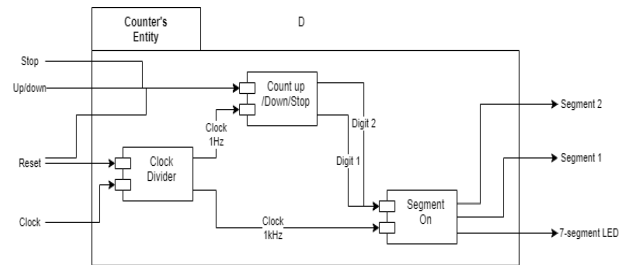


Figure 2. Entity of Counter 00-99

Pada entity dari desain ini, terdiri dari 3 buah komponen, yaitu

1. Clock Divider

Clock divider berfungsi untuk membagi clock menjadi 2, yaitu 1 Hz dan 1 kHz. Clock 1 Hz digunakan untuk melakukan perubahan pada digit decimal dan 1 kHz digunakan untuk melakukan pergantian LED yang hidup secara bergantian.

Pada FPGA jenis ini memiliki clock sebesar 50 MHz, maka untuk menjadikan clock 1 Hz, maka dibuat variable baru yang akan berubah Ketika counter clock sebesar 25.000.000. Sehingga bila dijumlahkan akan tepat menjadi 1 Hz (naik-turun). Demikian pula untuk clock 1 kHz akan berubah Ketika counter sebesar 25.000.

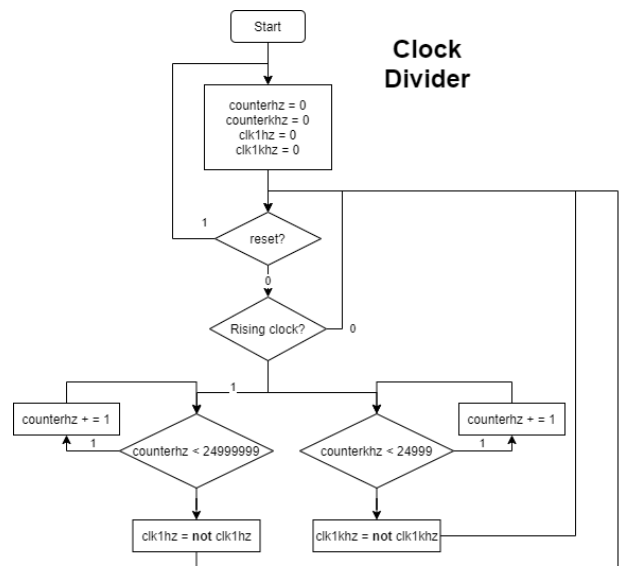


Figure 3. Clock Divider

2. Digit Up/Down/Stop

Komponen ini berfungsi untuk melakukan penambahan/pengurangan/diam pada digit yang ditampilkan. Pertambahan dilakukan setiap 1 Hz. Penambahan atau pengurangan ditentukan dengan input berupa *updown* yang bernilai antara 0 dan 1, lalu stop dilakukan apabila input stop bernilai 1.

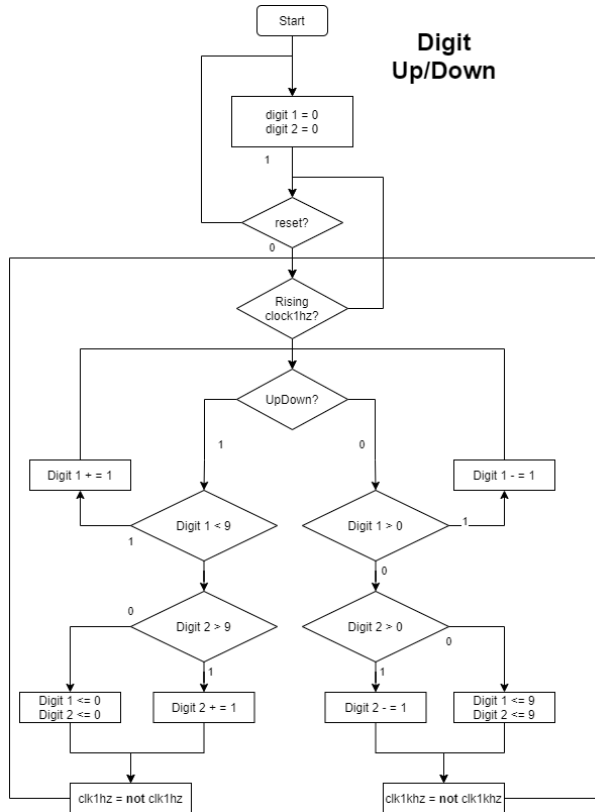


Figure 4. Digit Up/Down/Stop

3. Segment On

Pada komponen ini, karena setiap digit pada 7-segment memiliki segment a-g yang menyatu, maka dari itu dibuat system switch setiap 1 kHz agar LED terlihat berganti seperti normal.

Pada komponen ini juga dilakukan decoding dari integer menjadi BCD yang akan dibagi berdasarkan segment a-g.

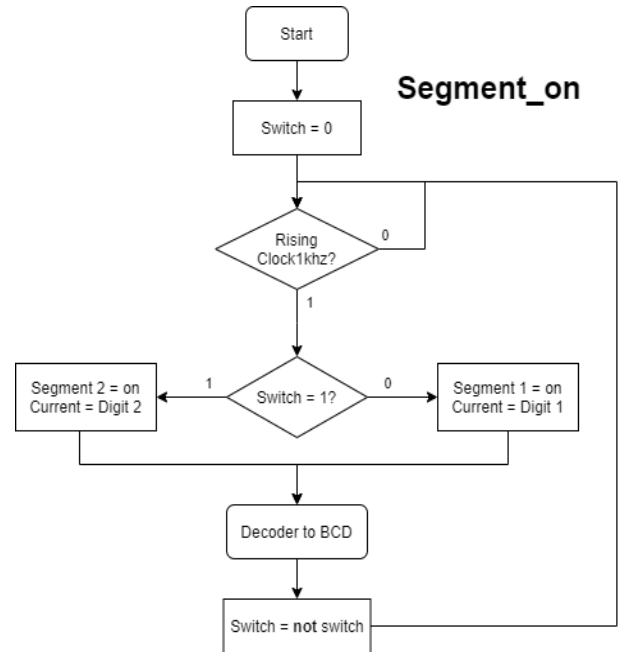


Figure 5. Segment on switch

C. Desain pada FPGA

Pada rangkaian komponen *push button* akan memberikan input '0' ketika ditekan dan juga sebaliknya. Hal ini juga berlaku untuk LED. Ketika diberikan input berupa '0', maka LED akan menyala, dan juga sebaliknya. Oleh karena itu, semua desain logika yang telah dibuat sebelumnya akan diberikan gerbang "not" dan juga berlaku untuk semua input yang akan diberikan.

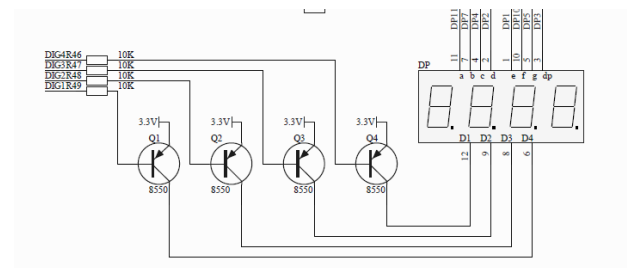


Figure 6. Rangkaian 7-segment LED FPGA

 


Figure 7. Push Button FPGA

IV. IMPLEMENTASI

A. Program VHDL

Dalam implementasi menggunakan program VHDL, ditentukan terlebih dahulu entity yang terdiri dari

Input : clock, stop, updown, reset
Output : a, b, c, d, e, f, g, s1, dan s2

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity counter is
port (
    clk : in std_logic;
    up_down : in std_logic;
    reset : in std_logic;
    stop : in std_logic;

    a,b,c,d,e,f,g : out std_logic;
    s1,s2 : out std_logic
);
end counter;

architecture behav of counter is

signal clk1hz, clk1khz: std_logic;
signal digit1, digit2 : integer range 0
to 9;

component clock_divider is
port(
    clock : in std_logic;
    reset : in std_logic;
    clk1hz: out std_logic;
    clk1khz: out std_logic
);
end component;

component digit is
port(
    clock : in std_logic;
    reset : in std_logic;
    updown: in std_logic;
    stop : in std_logic;

    digit1: out integer range 0 to
9;
    digit2: out integer range 0 to 9
);
end component;

component segment_on is
port(
    clk1khz: in std_logic;
    digit1 : in integer range 0 to
9;
    digit2 : in integer range 0 to
9;

    a,b,c,d,e,f,g : out std_logic;
    s1, s2 : out
std_logic
);
```

```
BEGIN

divclk : clock_divider port map(
    clock => clk,
    reset => not reset,
    clk1hz => clk1hz,
    clk1khz => clk1khz
);

count : digit port map(
    clock => clk1hz,
    reset => not reset,
    updown => up_down,
    stop => not stop,

    digit1 => digit1,
    digit2 => digit2
);

segment: segment_on port map(
    clk1khz=> clk1khz,
    digit1 => digit1,
    digit2 => digit2,
    a => a,
    b => b,
    c => c,
    d => d,
    e => e,
    f => f,
    g => g,
    s1 => s1,
    s2 => s2
);

end behav;
```

1. Clock_divider.vhd

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;

ENTITY clock_divider IS
    port(
        clock : in std_logic;
        reset : in std_logic;
        clk1hz: out std_logic;
        clk1khz: out std_logic
    );
END clock_divider;

ARCHITECTURE RTL OF clock_divider IS

    signal pulsehz : std_logic;
    signal pulsekhz: std_logic;
    signal counterhz : integer range 0
to 249999999 := 0;
    signal counterkhz : integer range 0
to 24999 := 0;

BEGIN

    Process (reset, clock)
    Begin
        if (reset ='1') then
            pulsehz <= '0';
            pulsekhz <= '0';
            counterhz <= 0;
            counterkhz <= 0;
```

```

        elsif rising_edge (clock) then
            if counterhz = 24999999 then
                pulsehz <= not pulsehz;
                counterhz <= 0;
            else
                counterhz <= counterhz + 1;
            end if;

            if counterkhz = 24999 then
                pulsekhz <= not pulsekhz;
                counterkhz <= 0;
            else
                counterkhz <= counterkhz +
1;
            end if;

        end if;
    end process;

    clk1hz <= pulsehz;
    clk1khz <= pulsekhz;

END RTL;

```

2. Digit.vhd

```

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;

entity digit is
    port(
        clock : in std_logic;
        reset : in std_logic;
        updown: in std_logic;
        stop   : in std_logic;

        digit1: out integer range 0 to 9;
        digit2: out integer range 0 to 9
    );
end digit;

architecture RTL of digit is

    signal pulse1, pulse2 : integer range 0 to 9;

begin
    process (reset, clock)
    begin
        if reset = '1' then
            pulse1 <= 0;
            pulse2 <= 0;

        else
            if clock = '1' and clock'event then
                if updown = '1' and stop = '0' then
                    --up
                    if pulse1 < 9 then
                        pulse1 <= pulse1 + 1;
                    else
                        pulse1 <= 0;
                        if pulse2 < 9 then
                            pulse2 <=
                                pulse2+1;

```

```

                        else
                            pulse2 <= 0;
                        end if;
                    end if;
                elsif updown = '0' and stop
                    = '0' then --down
                    if pulse1 > 0 then
                        pulse1 <= pulse1 - 1;

                    else
                        pulse1 <= 9;

                        if pulse2 > 0 then
                            pulse2 <= pulse2-1;
                        else
                            pulse2 <= 9;

                        end if;
                    end if;

                else --stop
                    pulse1 <= pulse1;
                    pulse2 <= pulse2;

                    end if;
                end if;
            end process;

            digit1 <= pulse1;
            digit2 <= pulse2;

        end RTL;
    end RTL;

```

3. Segment_on.vhd

```

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;

entity segment_on is
    port(
        clk1khz: in std_logic;
        digit1 : in integer range 0 to 9;
        digit2 : in integer range 0 to 9;

        a,b,c,d,e,f,g : out std_logic;
        s1, s2         : out std_logic
    );
end segment_on;

architecture RTL of segment_on is

    signal switch : std_logic := '0';
    signal BCD1, BCD2 : std_logic_vector (0
        to 6);

```

```

begin
  process(digit1, digit2)
  begin
    case (digit2) is
      when 0 => BCD1 <= "0000001";
      when 1 => BCD1 <= "1001111";
      when 2 => BCD1 <= "0010010";
      when 3 => BCD1 <= "0000110";
      when 4 => BCD1 <= "1001100";
      when 5 => BCD1 <= "0100100";
      when 6 => BCD1 <= "0100000";
      when 7 => BCD1 <= "0001111";
      when 8 => BCD1 <= "0000000";
      when 9 => BCD1 <= "0000100";
      when others => BCD1 <= "1111111";
    end case;

    case (digit1) is
      when 0 => BCD2 <= "0000001";
      when 1 => BCD2 <= "1001111";
      when 2 => BCD2 <= "0010010";
      when 3 => BCD2 <= "0000110";
      when 4 => BCD2 <= "1001100";
      when 5 => BCD2 <= "0100100";
      when 6 => BCD2 <= "0100000";
      when 7 => BCD2 <= "0001111";
      when 8 => BCD2 <= "0000000";
      when 9 => BCD2 <= "0000100";
      when others => BCD2 <= "1111111";
    end case;
  end process;

  process (clk1khz)
  begin
    if clk1khz = '1' and clk1khz'event then
      if switch = '0' then
        s1 <= '0';
        s2 <= '1';
        a <= BCD1(0);
        b <= BCD1(1);
        c <= BCD1(2);
        d <= BCD1(3);
        e <= BCD1(4);
        f <= BCD1(5);
        g <= BCD1(6);
        switch <= not switch;
      else
        s1 <= '1';
        s2 <= '0';
        a <= BCD2(0);
        b <= BCD2(1);
        c <= BCD2(2);
        d <= BCD2(3);
        e <= BCD2(4);
        f <= BCD2(5);
        g <= BCD2(6);
        switch <= not switch;
      end if;
    end if;
  end process;
end architecture;

```

B. Pin Planner

Node Name	Direction	Location
Clock	Input	PIN_23
S1	Output	PIN_135
S2	Output	PIN_133
a	Output	PIN_128
b	Output	PIN_121
c	Output	PIN_125
d	Output	PIN_129
e	Output	PIN_132
f	Output	PIN_126
g	Output	PIN_124
Reset	Input	PIN_88
Stop	Input	PIN_89
Updown	Input	PIN_90

Tabel di atas adalah penempatan pin pada simulasi VHDL pada FPGA yang digunakan.

V. PENGUJIAN

Berikut adalah gambar pengujian dari beberapa macam counter . Untuk simulasi berupa video, akan disertakan di dalam zip pengumpulan.

 


Figure 8. Simulasi pada FPGA

