NIM: 13219033

Laporan Praktikum 3C

EL 2102 – Praktikum Sistem Digital


Floating Point Adder

I. Spesifikasi

Pada laporan praktikum kali ini ditugaskan untuk membuat desain sekaligus VHDL code mengenai Half Precision Floating Point Adder sesuai dengan standar IEEE 754. Laporan ini merupakan kelanjutan dari laporan sebelumnya yaitu mengenai desain rangkaian dari adder ini. Pada project ini terdapat beberapa file yang merupakan komponen pembentuk pada floating point adder.

 II. Perancangan

Pada praktikum ini, ditugaskan untuk membuat sistem operasi half-point precision. Praktikum ini merupakan kelanjutan dari praktikum sebelumnya dengan tujuan memperbaiki sekaligus membuat desain dari half-precision floating point dengan standar IEEE 754. Berikut adalah diagram alur dari operasi hitung half-precision floating point.




Berikut adalah penjelasan dari masing-masing tahapan.

1. Conv B

Conv B merupakan logika untuk mengubah sign B terhadap operator yang dimasukkan. Apabila OP = '0' berarti dilakukan penambahan, sedangkan apabila sebaliknya, maka dilakukan pengurangan. Sign B akan berubah mengikuti operator yang ada. Berikut diagram Conv B.

NIM : 13219033


Conv B

 

 2. Comp E

Comp E merupakan logika untuk membandingkan eksponen pada A dan pada B. Apabila ekponen A lebih besar daripada eksponen B, maka akan menghasilkan variabel AlbhB bernilai '1' dan juga sebaliknya akan menghasilkan '0'. Akan tetapi, apabila eksponen A sama dengan eksponen B, maka akan dilakukan pemeriksaan mantissa. Apabila mantissa A lebih besar daripada mantissa B, maka akan menghasilkan AlbhB bernilai '1' begitu juga sebaliknya. Berikut diagram CompE.






3. Comp S

Comp S merupakan logika untuk membandingkan nilai sign pada A dan B. Sign B yang digunakan adalah keluaran dari conv B. Untuk parameter, Comp S menggunakan output dari Comp E. Comp S akan menentukan operasi pengurangan atau penambahan pada mantissa, sekaligus mengeluarkan hasil akhir sign pada keluaran akhir. Berikut diagram Comp S.


NIM: 13219033

 

4. Subs E

Subs E merupakan logika untuk melakukan pengurangan pada eksponen A dan eksponen B. Output yang dihasilkan berupa selisih eksponen dan juga sekaligus menentukan eksponen terbesar. Berikut diagram Subs E.

Subs E

 


5. Swap Mantissa

Swap mantissa merupakan logika untuk menentukan mantissa besar dan matissa kecil. Tujuannya adalah akan dilakukan shifting pada mantissa kecil sebesar selisih eksponen hasil output Subs E. berikut adalah diagram Swap Mantissa.

NIM: 13219033


Swap Mantissa

 

6. Shift Mantissa

Shift mantissa merupakan logika untuk melakukan shifting pada mantissa sebesar selisih antara eksponen A dan eksponen B. Berikut diagram Shift mantissa.


Shift Mantissa

 

7. Adder/Subs

Adder/Subs merupakan operasi penambahan dan pengurangan pada mantissa. Pada penentuan penambahan/pengurangan menggunakan OPS sebagai penentu. OPS merupakan keluaran dari Comp S. Keluaran dari logika ini adalah ResultFixNum. Berikut diagram Adder/Subs.

Adder / Subs

 


NIM: 13219033

8. Combine

Combine merupakan logika untuk menggabungkan hasil akhir dari operasi mantissa dan exponen terbesar. Pertama, mantissa hasil operasi akan diambil berdasarkan MSB atau carry hasil penjumlahan/pengurangan. MSB ini akan ditambahkan ke eksponen output. Logika ini akan menghasilkan mantissa 10 bit dan eksponen 5 bit. Berikut diagram dari Combine.

COMBINE

 

III. Pembahasan

Dalam proses pemrograman terdapat beberapa file VHDL yang berperan sebagai kompnen-komponen pembentuk, yaitu:

1. Adder11.vhd

Komponen ini merupakan bagian yang berguna untuk melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan pada mantissa.

Input:

- InMSatu : input mantissa pertama (11 bit).

- InMDua : input mantissa kedua (11 bit).

- OPS : penentu operasi yang bernilai '0' bila penjumlahan atau '1' bila pengurangan (1 bit).

Output:

- OutM : output mantissa hasil operasi (12 bit).

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
Entity Adder11 is
```

```
port
      (
            -- Input ports
            InMSatu
                        : in unsigned (10 downto 0);
                        : in unsigned (10 downto 0);
            InMDua
            OPS
                        : in std_logic;
            -- Output ports
            OutM : out unsigned (11 downto 0)
      );
end Entity;
Architecture RTL of Adder11 is
Begin
      OutM <= ('0' & InMSatu) + ('0' & InMDua) when (OPS =
                  '0') else
              ('0' & InMSatu) - ('0' & InMDua);
End RTL;
```

2. Combine.vhd

Komponen ini merupakan bagian untuk menggabungkan mantissa beserta eksponen. Pada bagian ini juga terjadi pembulatan mantissa hasil operasi hitung.

Input:

- ResultFixNum : mantissa hasil operasi adder (12 bit).
- BiggerE : Nilai eksponen terbesar (5 bit).
- op : operasi yang terjadi pada adder, '0' bila penjumlahan atau '1' bila pengurangan (1 bit).

Output:

- ResultME: hasil penggabungan mantissa dan eksponen (15 bit).

3. CompS.vhd

Komponen ini berfungsi untuk membandingkan sign A dan sign B (hasil konversi) dengan parameter A>B.

Input:

- SA : sign input A (1 bit).

- SBConv : sign input B hasil konversi (1 bit).

- AlbhB : parameter yang menyatakan bila A>B (1 bit).

Output:

- OPS : bilangan bernilai 1 atau 0 yang menentukan penjumlahan atau pengurangan (1 bit).
- FixS : sign yang menjadi output akhir dari floating point adder (1 bit).

4. ConvB.vhd

Komponen ini berfungsi untuk mengubah sign input B terhadap operator yang diberikan pertama kali.

Input:

- BOP : sign B sebelum diubah terhadap operator (1 bit).
- OP : operator pada saat pertama kali memasukkan nilai, bernilai '0' bila pengurangan atau '1' bila penjumlahan (1 bit).

Output:

- BConv : sign B setelah dikonversi terhadap operator (1 bit).

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
Entity ConvB is
      port
      (
            -- Input ports
                  : in std_logic;
            BOP
                   : in std_logic;
            -- Output ports
            Bconv : out std_logic
      );
end entity;
Architecture RTL of ConvB is
Begin
      Bconv <= BOP xor OP;</pre>
End RTL;
```

5. ShiftR.vhd

Komponen ini berfungsi untuk melakukan pergeseran mantissa sebesar selisih eksponen A dan B.

Input:

- InM : mantissa yang akan dilakukan *shifting* (11 bit).

- SelisE : selisih dari eksponen A dan B (5 bit).

Output:

- OutM : mantissa hasil *shifting* (11 bit).

```
library ieee;
use ieee.std logic 1164.all;
use ieee.numeric std.all;
Entity ShiftR is
     port
      (
            -- Input ports
           InM : in unsigned (10 downto 0);
                        : in unsigned (4 downto 0);
           SelisE
            -- Output ports
           OutM : out unsigned (10 downto 0)
end Entity;
Architecture RTL of ShiftR is
     Signal Shifted_Signal : unsigned(21 downto 0);
     Signal Internal Signal : std logic vector(9 downto
     0);
     Signal Round_Up : std_logic;
     Begin
     with SelisE select
     Shifted Signal <= (InM & "0000000000") when "00000",
            ("0" & InM & "000000000") when "00001",
            ("00" & InM & "000000000") when "00010",
            ("000" & InM & "00000000") when "00011"
            ("0000" & InM & "0000000") when "00100",
            ("00000" & InM & "000000") when "00101",
            ("000000" & InM & "00000") when "00110"
            ("0000000" & InM & "0000") when "00111"
            ("00000000" & InM & "000") when "01000",
            ("000000000" & InM & "00") when "01001",
            ("0000000000" & InM & "0") when "01010",
            ("0000000000" & InM) when "01011",
      ("00000000000" & InM(10 Downto 1)) when "01100",
      "0000000000000000000000" when others;
```

6. SubsE.vhd

Komponen ini berfungsi untuk mendapatkan selisih dari eksponen A dan eksponen B. Selain itu, komponen ini juga berfungsi untuk mendapatkan nilai eksponen terbesar sesuai dengan parameter A>B.

Input:

- EA : eksponen floating point A (5 bit).
- EB : eksponen floating point B (5 bit).

- AlbhB : parameter yang menyatakan bila A>B (1 bit).

Output:

- SelisE : selisih dari eksponen A dan eksponen B (5 bit).

- BiggerE : nilai eksponen terbesar (5 bit).

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
Entity SubsE is
      port
      (
            -- Input ports
                  : in unsigned (4 downto 0);
            EΑ
                  : in unsigned (4 downto 0);
            EΒ
            AlbhB : in Std_logic;
            -- Output ports
                        : out unsigned (4 downto 0);
            SelisE
            BiggerE: out unsigned (4 downto 0)
      );
end entity;
```

```
Architecture RTL of SubsE is

Begin

BiggerE <= EA when (AlbhB = '1') else
EB;

SelisE <= (EA - EB) when (AlbhB = '1') else
(EB-EA);

End RTL;
```

7. SwapM.vhd

Komponen ini berfungsi untuk memilah nilai mantissa yang lebih besar dan lebih kecil dengan menggunakan parameter A>B. Mantissa yang lebih kecil akan dilakukan *shifting* oleh komponen ShiftR.

Input:

- MA : input mantissa A (10 bit). - MB : input mantissa B (10 bit).

- AlbhB : parameter yang menyatakan bila A>B (1 bit).

Output:

- BiggerI_Mantissa : mantissa yang lebih besar (11 bit).
- SmallerI Mantissa: mantissa yang lebih kecil (11 bit).

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
Entity SwapM is
      port
            -- Input ports
                  : in unsigned (9 downto 0);
           MΑ
                  : in unsigned (9 downto 0);
           MB
            AlbhB : in Std_logic;
            -- Output ports
           BiggerI_Mantisa
                              : out unsigned (9 downto 0);
           SmallerI_Mantisa : out unsigned (9 downto 0)
      );
end Entity;
```

```
Architecture RTL of SwapM is
Begin

BiggerI_Mantisa <= MA when (AlbhB = '1') else
MB;
SmallerI_Mantisa <= MA when (AlbhB = '0') else
MB;
End RTL;
```

8. FPAdder.vhd

Komponen ini merupakan komponen utama yang menggabungkan seluruh komponen di atas. Ini merupakan program utama untuk *Half Precision Floating Point Adder*.

Input:

- a : input floating point pertama (16 bit).
- b : input floating point kedua (16 bit).
- op : operator perhitungan. 0 bila penjumlahan dan 1 bila pengurangan (1 bit).

Output:

- result : hasil akhir dari penjumlahan/pengurangan floating point (16 bit).

```
library ieee;
use ieee.std logic 1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity FPadder is
      port
                     : in std_logic_vector (15 downto 0);
            a
                     : in std_logic_vector (15 downto 0);
                        : in std_logic;
            result : out std_logic_vector (15 downto 0)
      );
end entity;
architecture structural of FPadder is
component ConvB
      port
            -- Input ports
            BOP
                  : in std_logic;
            OP
                        : in std logic;
```

```
-- Output ports
            Bconv : out std_logic
      );
end component;
component CompS
      port
            -- Input ports
                               : in std_logic;
            SA
                         : in std_logic;
            SBconv
                        : in Std_logic;
            AlbhB
            -- Output ports
            OPS : out std logic;
            FixS : out std_logic
      );
end component;
component SwapM
      port
            -- Input ports
                  : in unsigned (9 downto 0);
                   : in unsigned (9 downto 0);
            MB
            AlbhB : in std_logic;
            -- Output ports
            BiggerI_Mantisa => BiggerI_Mantisa,
            SmallerI_Mantisa => SmallerI_Mantisa
      );
-- Block Comparator
      AlbhB <= '1' when ((EA > EB) \text{ or } ((EA = EB) \text{ and } (MA > EB))
            MB))) else
                         '0';
-- Instansiasi Komponen SubsE
Komponen_Subse : SubsE
      port map
            EA,
            EB,
            AlbhB,
            SelisE,
            BiggerE
      );
-- Add '1' to mantisa
SmallFixNum <= '1' & SmallerI_Mantisa;</pre>
BigFixNum <= '1' & BiggerI_Mantisa;</pre>
```

```
-- Instansiasi Komponen ShiftR
Komponen_ShiftR : ShiftR
      port map
            -- Input ports
                  => SmallFixNum,
            InM
            SelisE
                         => SelisE,
            -- Output ports
            OutM => ShiftedFixNum
      );
-- Instansiasi Komponen Adder untuk mantisa
Komponen_Adder11 : Adder11
      port map
        ShiftedFixNum,
        BigFixNum,
        OPS,
            -- Output ports
        ResultFixNum
      );
-- Instansiasi Komponen Combine untuk memggabungkan hasil
akhir dengan exponent
Komponen_combine: Combine
      port map
            -- Input ports
            ResultFixNum,
            BiggerE,
            OPS,
            -- Output ports
            ResultME`
      );
Result <= std_logic_vector(FixS & ResultME);</pre>
end structural;
```

IV. Pengujian


Akan dilakukan pengujian terhadap desain dan program yang telah dibuat. Pada simulasi pertama, akan dilakukan penjumlahan kedua floating point positif yang akan menghasilkan floating point positif.

Input : 0 00111 1110111111 dan 0 01111 1010101010.

Operasi : penjumlahan positif dan positif Output ekspektasi: 0 01111 1010110010.

NIM: 13219033

Simulasi:

 


Uji penjumlahan floating point negative dan negative.

Input : 1 00111 1110111111 dan 1 00111 1110111111

Operasi : penjumlahan negative dan negatif

Simulasi:

 


Lalu, dilakukan uji apabila terjadi penjumlahan antara bilangan positif dan negatif dengan besar yang sama sehingga menghasilkan mantissa bernilai 0.

Input : 0 00111 1110111111 dan 1 00111 1110111111

Operasi : penjumlahan positif dan negative dengan besar sama.

Output ekspektasi: 0 00111 0000000000 atau 1 00111 0000000000

Simulasi:

 


Untuk pengujian selanjutnya dilakukan penjumlahan antara bilangan positif dan negatif dengan besar yang berbeda. Berikut adalah hasil dari simulasi program. Pertama, dilakukan penjumlahan floating point positif dengan negative.

Input : 0 00111 1110111111 dan 1 01111 1010101010

NIM: 13219033

Operasi : penjumlahan positif dan negatif

Simulasi : (hasil negative)

 

Input : 0 11101 1010111010 dan 1 01111 1010101010

Operasi : penjumlahan positif dan negatif

Simulasi : (hasil positif)




Untuk kasus selanjutnya, dilakukan penjumlahan antara bilangan negative dan bilangan positif.

Input : 1 01111 1010101111 dan 0 10111 1010100111

Operasi : penjumlahan negative dan positif

Simulasi : (hasil positif)

 

Input : 1 01111 1010101111 dan 0 01111 1010100011

Operasi : penjumlahan negative dan positif

Simulasi : (hasil negative)



Lalu, simulasi terakhir dengan sign yang berbeda, namun dengan operasi pengurangan yang menghasilkan floating adder positif

Input : 0 00111 1110111111 dan 1 00111 1110001111

Operasi : pengurangan positif dan negative

Simulasi :

