

Implementasi System Digital dengan VHDL

bagian 1 – review, kombinasional

Arif Sasongko

Tujuan

- Review Sistem Digital dan FPGA
- Memberi referensi/acuan untuk melakukan perancangan dan implementasi sistem digital berbasis FPGA
- Mempersiapkan untuk tugas besar kelompok ke-2

Bukan Tujuan

- Mempejari FPGA dan sistem digital → dianggap sudah ada dasar
- Mempelajari detail VHDL → tidak cukup 1 pertemuan
- Mempelajari fasilitas FPGA tertentu

Bahan

- Review Sistem Digital dan FPGA
- Review VHDL
- Contoh Design
- Eksperimen (dan tool)
- Review/Diskusi

Review Sistem Digital

- Based on Boolean Algebra (0/1, AND, OR, ...)
- Transistor (technology dependent) → Gate → RTL → (higher level)
- Contoh sistem digital:
 - rangkaian kombinasional → adder ✓
 - rangkaian sekuensial → FSM ✓
 - rangkaian kompleks (gabungan sekuensial dan kombinasional) → peripheral, co-processor ✓
 - processor → 8051, ARM

Review Sistem Digital: Kombinasional

ADDER

c_i	x_i	y_i	c_{i+1}	s_i
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

(a) Truth table


$c_i \backslash x_i y_i$	00	01	11	10
0		1		1
1	1		1	

$$s_i = x_i \oplus y_i \oplus c_i$$

$c_i \backslash x_i y_i$	00	01	11	10
0			1	
1		1	1	1

$$c_{i+1} = x_i y_i + x_i c_i + y_i c_i$$

(b) Karnaugh maps

 

(c) Circuit

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
```

LIBRARY

entity fulladder is

port (

X, Y, Cin : in std_logic;

S, Cout : out std_logic

);

end fulladder;

ENTITY

architecture Gate_level of fulladder is
begin


S <= X xor Y xor Cin;

Cout <= (X and Cin) or (X and Y) or
(X and Cin);


end Gate_level;

ARCHITECTURE


Review Sistem Digital: Kombinasional

 

Structural/Herarchical

 

Structural

 

Rangkaian Digital bisa disusun-susun untuk membentuk rangkaian yang lebih kompleks/lebih besar
Hati-hati dengan delay !!!

Structural/Herarchical (Contoh VHDL)

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity Adder_4bit is
  port(
    Input1: in std_logic_vector(3 downto 0);
    Input2: in std_logic_vector(3 downto 0);
    Result: out std_logic_vector(4 downto 0)
  );
end Adder_4bit;

architecture RTL of Adder_4bit is
  Component fulladder is
    port(
      A,B,Cin : in std_logic;
      S,Cout   : out std_logic
    );
  end component;
```

```
Signal Carry : std_logic_vector(3 downto 0);

begin
  FA1: fulladder port map
    (Input1(0),Input2(0),'0',Result(0),Carry(0)
    );
  FA2: fulladder port map
    (Input1(1),Input2(1),Carry(0),Result(1),Carry(1));
  FA3: fulladder port map
    (Input1(2),Input2(2),Carry(1),Result(2),Carry(2));
  FA4: fulladder port map
    (Input1(3),Input2(3),Carry(2),Result(3),Carry(3));

  Result(4) <= Carry(3);
end RTL;
```


Template File VHDL

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY zzzz is  
Port( A: in std_logic_vector 5 downto 0;  
      B: out std_logic );
```

```
ARCHITECTURE xxx of entity zzzz
```

```
    Component declaration
```

```
    Signal declaration
```

```
Begin
```

```
    Behaviour/Structure
```

```
End architecture xxx
```

} LIBRARY

} ENTITY

} ARCHITECTURE

Library

- WAJIB/SELALU digunakan (dalam RTL design):

Library ieee;

USE ieee.std_logic_1164.all;

- Menggunakan library sendiri

use work.my_package.all; (misal)

- Menggunakan library vendor

-Komponen FPGA

-Komponen untuk simulasi (VITAL)

- Bisa digunakan/Optional:

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.std_logic_textio.all;

use IEEE.std_logic_arith.all;

use IEEE.numeric_bit.all;

use IEEE.numeric_std.all;

use IEEE.std_logic_signed.all;

use IEEE.std_logic_unsigned.all;

use IEEE.math_real.all;

use IEEE.math_complex.all;

Library -- contoh

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
LIBRARY lpm ;
USE lpm.lpm_components.all ;

ENTITY adderLPM IS
    PORT ( Cin    : IN    STD_LOGIC ;
          X, Y    : IN    STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0) ;
          S       : OUT   STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0) ;
          Cout    : OUT   STD_LOGIC ) ;
END adderLPM ;

ARCHITECTURE Structure OF adderLPM IS
BEGIN
    instance: lpm_add_sub
        GENERIC MAP (LPM_WIDTH => 4)
        PORT MAP (
            dataa => X, datab => Y, Cin => Cin, result => S, Cout => Cout ) ;
END Structure ;
```

Entity Declaration

- PORT
 - Direction (in-out-inout)
 - Type: scalar vs vector
 - STD_LOGIC vs BIT , 9 value logic (1,0,Z,-,X,h,l,W,U)
- GENERIC
 - Contoh: GENERIC(n: INTEGER := 4);

ARCHITECTURE

- COMPONENT mendeskripsikan rangkaian lain yang akan digunakan (semacam function prototype di C)
- **SIGNAL** mendeskripsikan signal-signal **internal** yang digunakan di dalam Architecture (tidak bisa diakses dari luar)
- Block-block/bagian yang ada didalam architecture pada dasarnya **PARALEL** (sehingga urutan tidak penting)
- Yang dilakukan pada waktu membuat code VHDL pada dasarnya adalah **MENGGAMBAR RANGKAIAN** dan **BUKAN MENDESKRIPSIKAN ALGORITMA**

CONTOH

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
```

```
entity Adder_N_Bit is
  Generic(N : integer := 8);
  Port(
    C_In : in std_logic;
    X      : in std_logic_vector(N-1 downto 0);
    Y      : in std_logic_vector(N-1 downto 0);
    Sum    : out std_logic_vector(N-1 downto 0);
    C_out: out std_logic
  ); end entity;
```

Architecture Structural of Adder_N_Bit is
component FULLADDER is

```
  port (
    C_in      : in std_logic;
    X          : in std_logic;
    Y          : in std_logic;
    Sum        : out std_logic;
    C_out      : out std_logic
  );
end component;
```

```
Signal C : std_logic_vector(N-1 downto 0);
```

```
begin
```

```
Adder_0 : FULLADDER
```

```
port map(
```

```
    C_in => '0',
    X => X(0),
    Y => Y(0),
    Sum => Sum(0),
    C_out => C(0)
```

```
);
```

```
Adders : for i in 1 to N-1 generate
```

```
  Adder: FULLADDER
```

```
  port map(
```


```
    C_in => C(i-1),
    X => X(i),
    Y => Y(i),
    Sum => Sum(i),
    C_out => C(i));
```

```
end generate;
```

```
C_out <= C(N-1);
```

```
end architecture structural;
```

CONTOH

 

Signal C : std_logic_vector(N-1 downto 0);

begin

Adder_0 : FULLADDER

port map(

C_in => '0',
X => X(0),
Y => Y(0),
Sum => Sum(0),
C_out => C(0)

);

Adders : for i in 1 to N-1 generate

Adder: FULLADDER

port map(

C_in => C(i-1),
X => X(i),
Y => Y(i),
Sum => Sum(i),
C_out => C(i));

end generate;

C_out <= C(N-1);

end architecture structural;


CONTOH PENGUNAAN

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity Adder_16_Bit is
    Port(C_In : in std_logic;
          A   : in std_logic_vector(15 downto 0);
          B   : in std_logic_vector(15 downto 0);
          Sum : out std_logic_vector(15 downto 0);
          C_out: out std_logic);
end entity;
architecture asep of Adder_16_bit is
    component Adder_N_Bit is
        Generic(N : integer := 8);
        Port(      C_In : in std_logic;
                  X : in std_logic_vector(N-1 downto 0);
```

```
Y      : in std_logic_vector(N-1 downto 0);
Sum    : out std_logic_vector(N-1 downto 0);
C_out  : out std_logic);

    end component;
Begin
    myadder : Adder_N_Bit
        Generic map(N:= 16)
        Port map(
            C_In => C_in,
            A => A,
            B => B,
            Sum => Sum,
            C_out -> C_out);
end architecture asep;
```


IMPLEMENTASI DENGAN FPGA

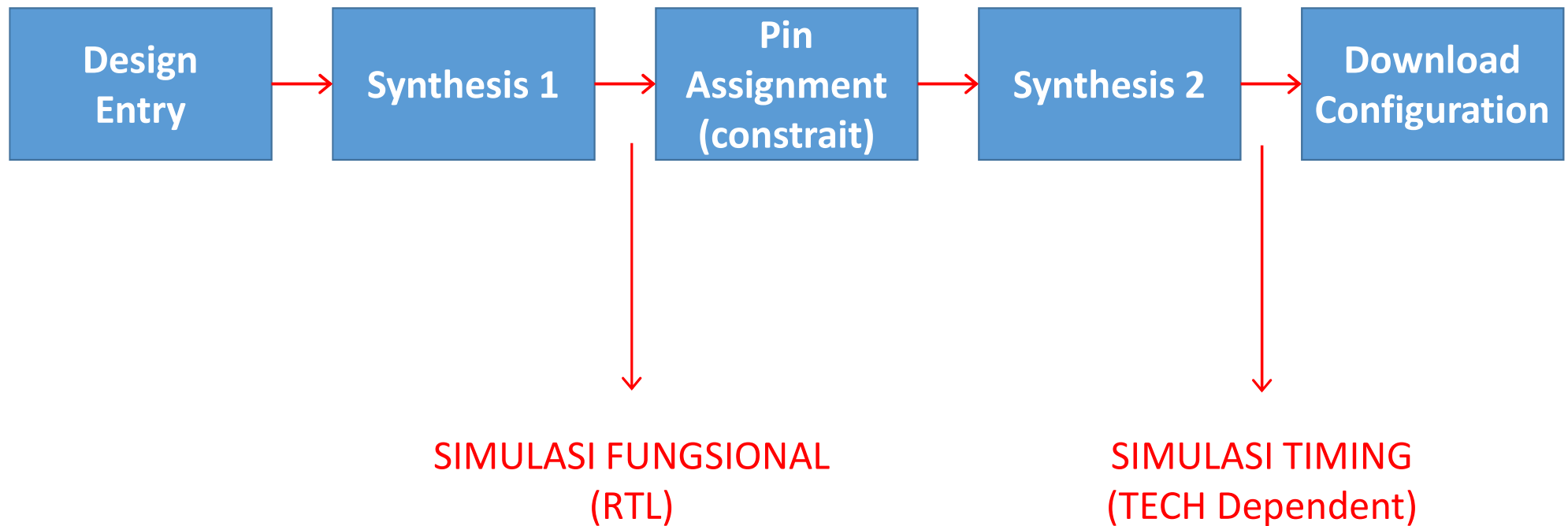


IMPLEMENTASI DENGAN FPGA



MENDAFTARKAN/MEMBUAT FILE YANG AKAN DIGUNAKAN

Fulladder.vhd
Adder_N_bit.vhd
Adder_8_Bit.vhd

IMPLEMENTASI DENGAN FPGA

 

MEMBUAT NETLIST/RANGKAIAN SECARA FUNGSIONAL

(Cukup Click Tombol)

IMPLEMENTASI DENGAN FPGA



LUT Assignment

Clock Speed

**MENENTUKAN SETIAP PORT DI BLOCK TERLUAR
DIHUBUNGKAN KE PERIPHERAL YANG DITENTUKAN**

Pin Voltage

Misal:

Input → button (cari port yang terhubung ke button)

Output → LED (cari port yang terhubung ke LED)

Bisa menggunakan serial, LCD,

IMPLEMENTASI DENGAN FPGA



DESIGN akan dipetakan ke teknologi yang ada (pada kasus ini FPGA Altera)

Software akan menghasilkan juga parameter-parameter timing, dsb

IMPLEMENTASI DENGAN FPGA



Hasil sinthesis didownload ke FPGA

Alternatif: JTAG, Passive Serial, FLASH

Implementasi System Digital dengan VHDL

bagian 2 – rangkaian sekuensial

Arif Sasongko

Bahan

- Review Rangkaian Sekuensial
- Flip-Flop
- Process
- FSM
- Contoh Rangkaian Sekuensial
- Contoh Rangkaian Sekuensial – Higher abstraction
- Contoh – Eksperimen !

Bahan

- **Review Rangkaian Sekuensial**
- Flip-Flop
- Process
- FSM
- Contoh Rangkaian Sekuensial
- Contoh Rangkaian Sekuensial – Higher abstraction

Review Rangkaian Sekuensial


- Output Rangkaian Sekuensial tergantung input saat ini dan input sebelumnya
- Contoh:
 - Kalkulator, Vending machine
 - Processor
 - Hampir semua rangkaian digital mengandung bagian sekuensial
- Konten
 - Ada bagian rangkaian yang menyimpan informasi
 - Flip-flop, register, memory
 - FSM

Bahan

- Review Rangkaian Sekuensial
- **Flip-Flop**
- Process
- FSM
- Contoh Rangkaian Sekuensial
- Contoh Rangkaian Sekuensial – Higher abstraction

Flip-Flop

 
- Bentuk paling sederhana latch (tanpa clock)
- Ada/memanfaatkan feedback
- Macam/jenis:
 - D-Flip flop
 - T-Flip flop
 - SR-Flip flop
 - JK-Flip flop



(a) Circuit


S	R	Q_a	Q_b	
0	0	0/1	1/0	(no change)
0	1	0	1	
1	0	1	0	
1	1	0	0	

(b) Truth table

 


(c) Timing diagram

Flip flop

 


(a) Graphical symbol

 

(b) Timing diagram


Flip-flop

 

(a) D Flip flop with Preset and Clear

T	$Q(t+1)$
0	$Q(t)$
1	$\bar{Q}(t)$


(b) T-FF Truth table

 

(c) T- FF Graphical symbol

J	K	$Q(t+1)$
0	0	$Q(t)$
0	1	0
1	0	1
1	1	$\bar{Q}(t)$

(d) JK-FF Truth table

 

(e) JK-FF Graphical symbol

Bahan

- Review Rangkaian Sekuensial
- Flip-Flop
- **Process**
- FSM
- Contoh Rangkaian Sekuensial
- Contoh Rangkaian Sekuensial – Higher abstraction

Process

- Rangkaian sekuensial membutuhkan process (Process \neq R Sekuensial)
- Statement dalam process sekuensial
- Antar process sendiri block yang paralel
- Process akan dieksekusi setiap ada perubahan dalam sensitivity list !


```
process( .... sensitivity list ....)
    declaration
begin
    Sequential Statements
    .
    .
    .
end process;
```


Process: Combinational Circuit (1)

```
Process(A, B)
begin
  if A = '1' then
    C <= B;
  else
    C <= 0;
  end if;
end
```

Equivalent dengan:

$C \leq A \text{ and } B$

 

Process: Combinational Circuit (2)

```
Process(Current_State, input1)
```

```
Begin
```

```
  If Current_State = idle then
```

```
    Next_State <= Current_State;
```

```
    If input1 = '1' then
```

```
      Next_State <= fetch;
```

```
    End if;
```

```
  elsif Current_State = fetch then
```

```
    Next_State <= execute;
```

```
  elsif Current_State = Execute then
```

```
    Next_State <= idle;
```

```
  else
```

```
    Next State <= idle
```

```
  end if;
```

```
end
```

**HIGHER LEVEL
ABSTRACTION !!!**

Process: Combinational Circuit (3)

Semua input masuk ke sensitivity list

```
Process(A, B)
begin
  if A = '1' then
    C <= B;
  else
    C <= 0;
  end if;
end
```

```
Process(A)
begin
  if A = '1' then
    C <= B;
  else
    C <= 0;
  end if;
end
```

Process: Combinational Circuit (4)

Output untuk semua kombinasi input terdefinisi

```
Process(A, B)
begin
  if A = '1' then
    C <= B;
  else
    C <= 0;
  end if;
end
```

```
Process(A,B)
begin
  if A = '1' then
    C <= B;
  end if;
end
```

Process: FLIP-FLOP(1)

- Harus ada edge dalam statement
- Input yang ada diluar edge harus ada dalam sensitivity list

Process: FLIP-FLOP(2)

Entity DFF is

Port(D, Clk : in std_logic;
 Q : out);

End entity

Architecture behave of DFF is

Begin

Process(Clk)

Begin

If clk = '1' and clk'event then

Q <= D;

end if;

End Process;

End Architecture behave;

D Flip Flop !!

Clk Edge



Process: FLIP-FLOP(2)

D flip flop with reset

```
Process(Clk,reset)
Begin
  If reset = '1' then
    Q <= 0;
  else
    If clk = '1' and clk'event then
      Q <= D;
    end if;
  End if;
End Process
```

Process: FLIP-FLOP(3)

T flip flop

Process(Clk, T)

Begin

 If clk = '1' and clk'event then

 if T = '1' then

 Q <= D;

 end if;

 end if;

End Process

Process: FLIP-FLOP(4)

Banyak flip-flop/Register (contoh 8bit)

```
Process(Clk,reset)
```

```
Begin
```

```
  If reset = '1' then
```

```
    Q <= "00000000";
```

```
  else
```

```
    If clk = '1' and clk'event then
```

```
      Q <= D;
```

```
    end if;
```

```
  End if;
```

```
End Process
```

Bahan


- Review Rangkaian Sekuensial
- Flip-Flop
- Process
- **FSM**
- Contoh Rangkaian Sekuensial
- Contoh Rangkaian Sekuensial – Higher abstraction
- Contoh – Eksperimen !

FSM:State Machine


- Rangkaian digital sekuensial biasanya dimodelkan sebagai Finite State Machine (FSM)
- State mewakili (mengkodefikasi) seluruh input sebelumnya
- JADI output tergantung dari dua hal output dan state
- Ada dua model:
 - Meally model
 - Moore model

FSM: Clocked synchronous state machines:

Mealy:

 


Moore:

 

FSM:Contoh

- Sebuah vending machine (mesin penjual otomatis) yang menjual permen seharga 1500 rupiah
- Mesin ini menerima dua jenis input:
 - Uang logam lima ratus rupiah (diwakili variable/literal L)
 - Uang logam Seribu rupiah (diwakili variable/literal S)
- Mesin ini mengeluarkan dua jenis output:
 - Permen (diwakili variable/literal P)
 - Kembalian limaratus rupiah (diwakili variable/literal K)
- Mesin ini menerima input satu per satu (mekaniknya membatasi tidak bisa menerima uang lima ratus dan seribu bersamaan)
- State dalam sistem ini akan mewakili kredit/jumlah uang yang sudah dimasukan

FSM:State diagram

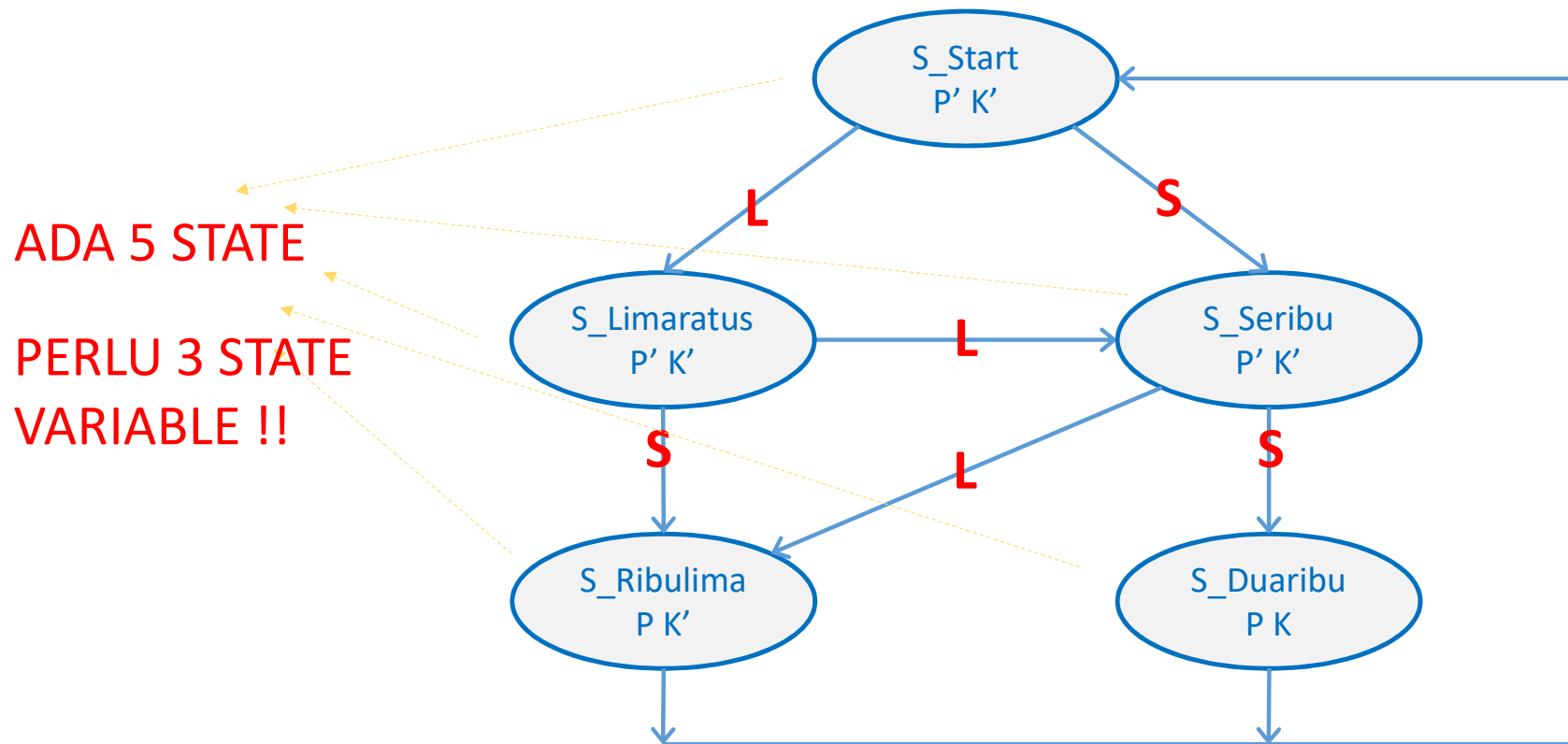


FSM:State Assignment

Misal:


State	Q_2	Q_1	Q_0
S_Start	0	0	0
S_Limaratus	0	0	1
S_Seribu	0	1	0
S_Seribulima	0	1	1
S_Duaribu	1	0	0

Clocked synchronous state machines:


Moore:

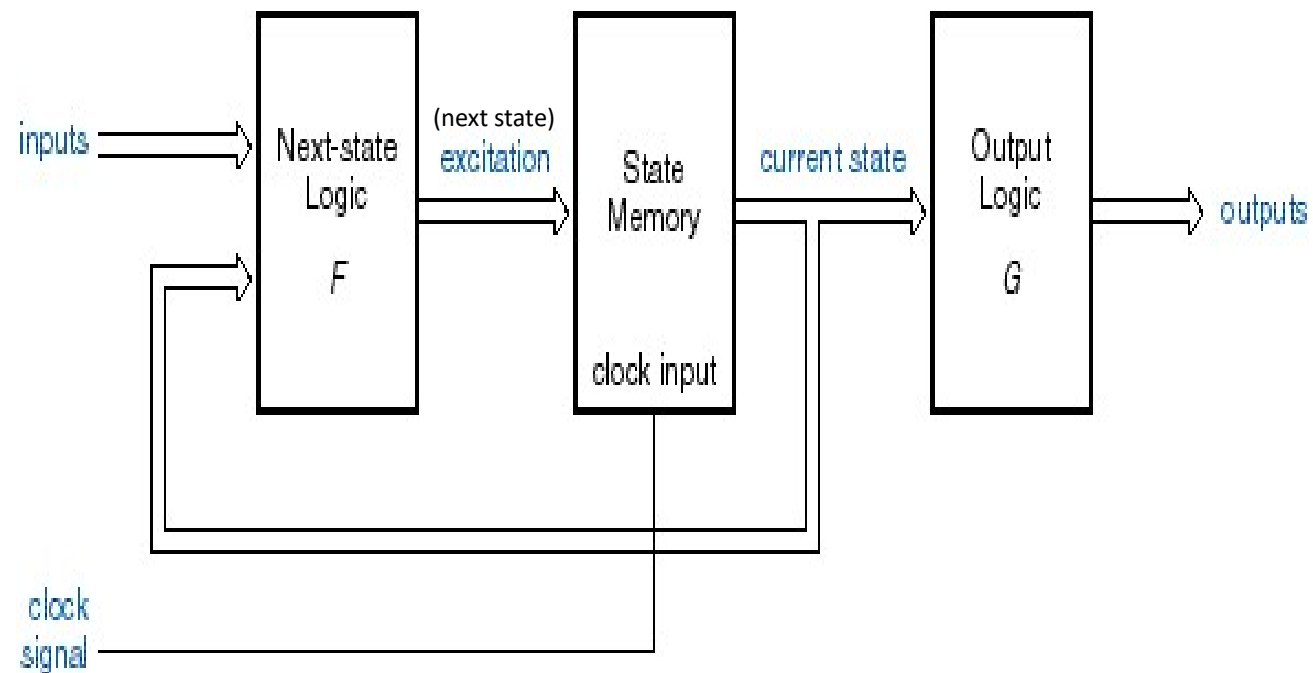


FSM: State Assignment

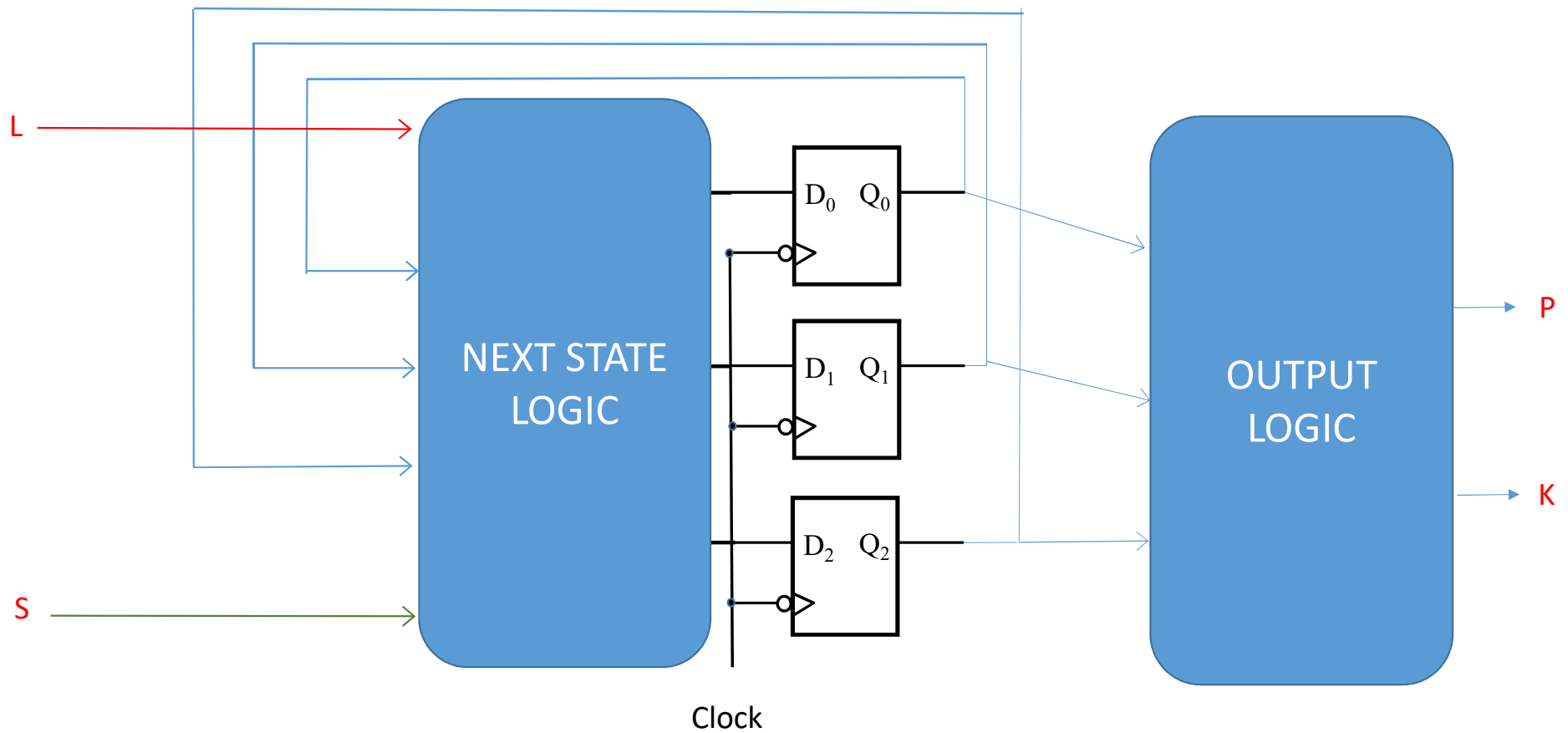

FSM: State Assignment

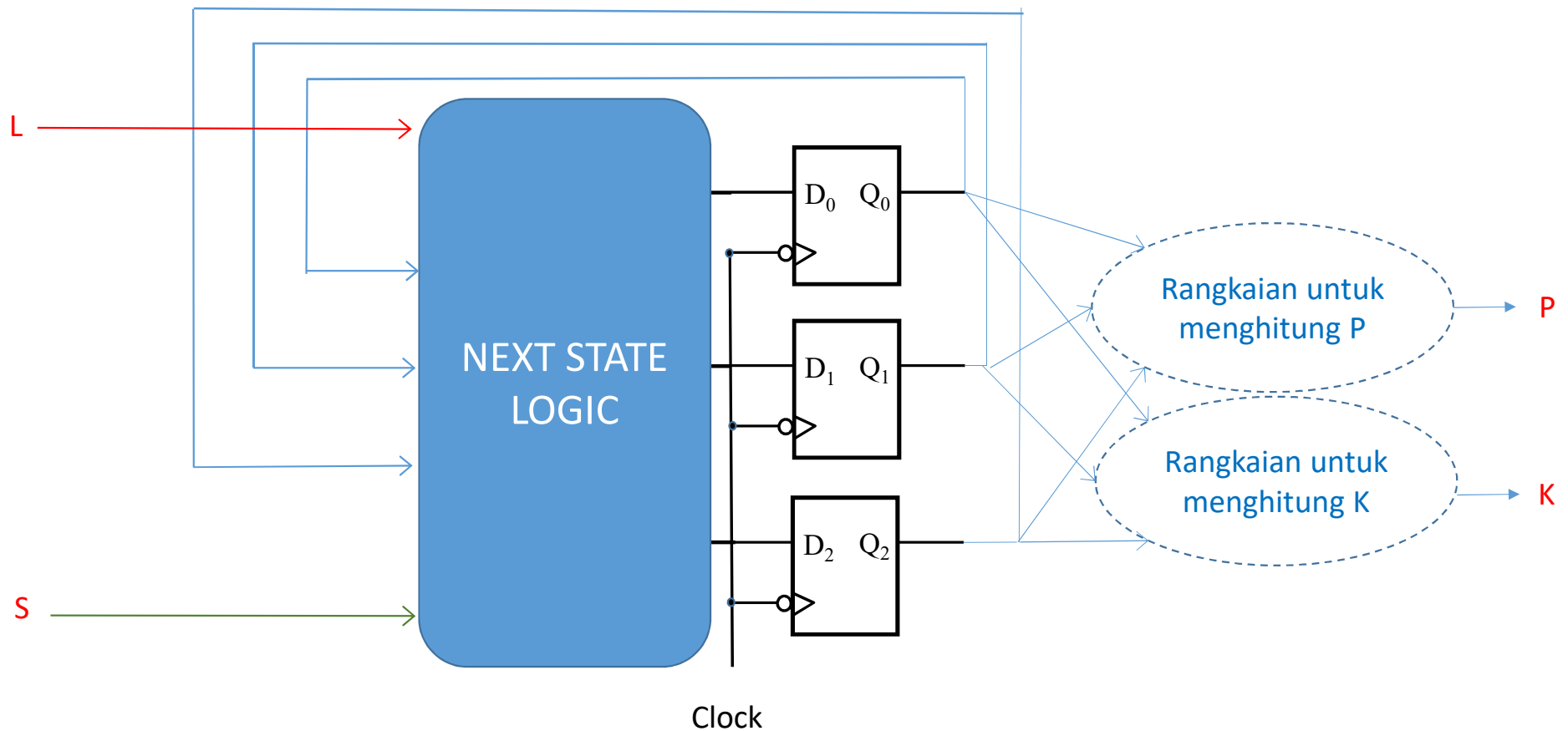

FSM: State Assignment

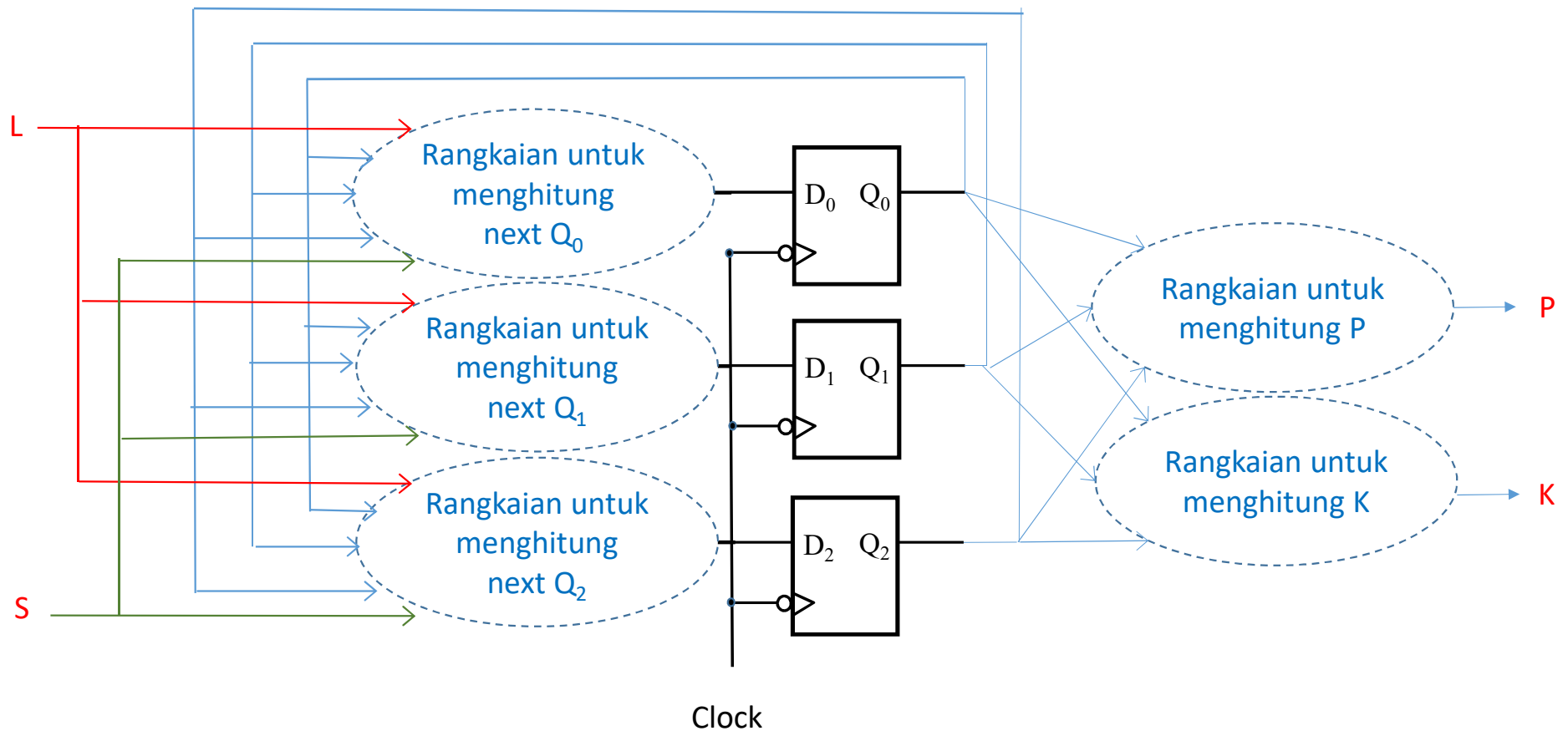

FSM:State Assignment

Misal:

State	Next State				
$Q_2Q_1Q_0$	$L'S'$	$L'S$	LS'	LS	P K
0 0 0	0 0 0	0 1 0	0 0 1	x x x	0 0
0 0 1	0 0 1	0 1 1	0 1 0	x x x	0 0
0 1 0	0 1 0	1 0 0	0 0 1	x x x	0 0
0 1 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	x x x	1 0
1 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	x x x	1 1
1 0 1	x x x	x x x	x x x	x x x	x x
1 1 0	x x x	x x x	x x x	x x x	x x
1 1 1	x x x	x x x	x x x	x x x	x x

State	$Q_2Q_1Q_0$		
S_Start	0	0	0
S_Limaratus		0	0 1
S_Seribu		0	1 0
S_Seribulima	0	1	1
S_Duaribu		1	0 0

FSM:Next State and Output Logic

Misal:

State $Q_2Q_1Q_0$	Next State ($D_2D_1D_0$)				P K	
	$L'S'$	$L'S$	LS'	LS		
0 0 0	0 0 0	0 1 0	0 0 1	x x x	0 0	
0 0 1	0 0 1	0 1 1	0 1 0	x x x	0 0	
0 1 0	0 1 0	1 0 0	0 0 1	x x x	0 0	
0 1 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	x x x	1 0	
1 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	x x x	1 1	
1 0 1	x x x	x x x	x x x	x x x	x x	
1 1 0	x x x	x x x	x x x	x x x	x x	
1 1 1	x x x	x x x	x x x	x x x	x x	

State	$Q_2Q_1Q_0$
S_Start	0 0 0
S_Limaratus	0 0 1
S_Seribu	0 1 0
S_Seribulima	0 1 1
S_Duaribu	1 0 0

FSM:Next State and Output Logic

Next State Logic

$$D_0 = Q_1 Q_0 L' + Q_2 L Q_0$$

$$D_1 = Q_2 Q_1 S + Q_1' Q_0 L + Q_1 Q_0' L' S'$$

$$D_2 = Q_2' Q_1 Q_0' L' S$$

Output Logic

$$P = Q_2 Q_1' Q_0' + Q_1 Q_0$$

$$K = Q_2 Q_1' Q_0'$$

Architecture Gatelevel of VendingMachine is

```
    signal Q,D  : std_logic_vector(2 downto 0);
begin
-- State Register: advance to the next state
process (CLOCK, reset)
begin
    if reset = '1' then
        Q <= "000";
    elsif (rising_edge(CLOCK)) then
        Q <= D;
    end if;
end process;
-- Next State Logic
D(0) <= (Q(1) and Q(0) and not L) or (Q(2) and L and Q(0));
D(1) <= (Q(2) and Q(1) and S) or (not Q(0)and Q(0) and L) or Q(1)and not Q(0) and not L and not S)
D(2) <= not Q(2) and Q(1) and not Q(0)and not L and S;
--Output LOGIC
P <= (Q(2) and not Q(1) and not Q(0))+ (Q(1) and Q(0));
K <= Q(2) not Q(1) and not Q(0);
end Behavioural;
```

```

Architecture Behavioural of Control_FSM is
type my_state_type is (S_Start,S_Limaratus,S_Seribu,
    S_Seribulima, S_Duaribu);
signal current_state,next_state : my_state_type;

begin
-- State Register: advance to the next state
process (CLOCK, reset)
begin
    if reset = '1' then
        current_state <= S_Start;
    elsif (rising_edge(CLOCK)) then
        current_state <= next_state;
    end if;
end process;
-- Next State Logic
process (current_state, START)
begin
    next_state <= current_state;
    case current_state is

```

```

when S_Start =>
    if L = '1' then
        next_state <= S_Limaratus;
    end if;
    if S = '1' then
        next_state <= S_Seribu;
    end if;
when S_Limaratus =>
    if L = '1' then
        next_state <= S_Seribu;
    end if;
    if S = '1' then
        next_state <= S_Seribulima;
    end if;
when S_Seribu =>
    if L = '1' then
        next_state <= S_Seribulima;
    end if;
    if S = '1' then
        next_state <= S_Duaribu;
    end if;

```



```
        when s_Seribulima =>
            next_state <= s_Start;
        when s_Duaribu =>
            next_state <= s_Start;
        end case;
    end process;

--OUTPUT LOGIC
K <= '1' when current_state = S_Duaribu ELSE
    '0';
P <= '1' when current_state = S_Duaribu ELSE
    '1' when current_state = S_Seribulima ELSE
    '0';

end Behavioural;
```

FSM: Cara alternatif: RTL level

Next State Logic

$$D_0 = Q_1 Q_0 L' + Q_2 L Q_0$$

$$D_1 = Q_2 Q_1 S + Q_1' Q_0 L + Q_1 Q_0' L' S'$$

$$D_2 = Q_2' Q_1 Q_0' L' S$$

Output Logic

$$P = Q_2 Q_1' Q_0' + Q_1 Q_0$$

$$K = Q_2 Q_1' Q_0'$$

FLIP-FLOP(5)

Register pada Mealy/Moore machine (State memory)

```
Process(Clk,reset)
```

```
Begin
```

```
  If reset = '1' then
```

```
    Current_State <= idle;
```

```
  else
```

```
    If clk = '1' and clk'event then
```

```
      Current_State<= Next State;
```

```
    end if;
```

```
  End if;
```

```
End Process
```

```
Process(current_state)
```

```
Begin
```

```
  case current_state is
```

```
    when idle =>
```

```
      if start_s = '1' then
```

```
        next_state <= count;
```

```
      end if;
```

```
    when idle =>
```

```
      if time_up= '1' then
```

```
        next_state <= waiting;
```

```
      end if;
```

```
    when idle =>
```

```
      if start_s = '0' then
```

```
        next_state <= idle;
```

```
      end if;
```

```
End Process
```

NEXT STATE
LOGIC

State Memory

Register pada Mealy/Moore machine

```
Process(Clk,reset)
```

```
Begin
```

```
  If reset = '1' then
```

```
    current_state <= idle;
```

```
  else
```

```
    If clk = '1' and clk'event then
```

```
      current_state<= next_state;
```

```
    end if;
```

```
  End if;
```

```
End Process
```

```
Process(current_state,start_s,time_up)
```

```
Begin
```

Output Logic

```
  case current_state is
```

```
    when idle =>
```

```
      Timer <= '0';
```

```
      Count_Enable <= '0';
```

```
      ...
```

```
      ...
```

```
    when Count =>
```

```
      Timer <= '1';
```

```
      ...
```

```
      ...
```

```
    when idle =>
```

```
      ...
```

```
  end case;
```

```
End Process
```

Simulasi menggunakan modelsim

- Buat project (tidak perlu kalau membuka langsung dari Quartus)
- Compile
- Pilih entity yang akan disimulasi
- Pilih signal yang akan diamati
- Beri masukan ke signal-signal input
- Running simulasi
- Amati signal

Simulasi modelsim: compile

- Ada dua tab: project dan library → pilih project untuk menambah source file dan mengcompile
- Untuk menambahkan source file: project → add to project → new file
- Untuk mengcompile: pilih file yang ingin dcompile click kanan pilih compile
- Sebaiknya compile dimulai dari file yang terkecil/terdalam

Simulasi modelsim: memilih entity untuk disimulasi

- Ada dua tab: project dan library → pilih library untuk menambah source file dan mengcompile
- Untuk memilih, buka folder work
- Pilih entity yang ingin disimulasikan (click kanan, pilih simulate)

Simulasi modelsim: memilih signal untuk ditampilkan

- Bisa dilakukan setelah ada entity yang disimulasi
- Ada dua cara:
 - Add → add to wave
 - Melalui jendela object, pilih object yang ingin ditampilkan di wave
- Semua input harus ditampilkan di jendela wave

Simulasi Modelsim: Masukkan signal-signal input

- Lihat jendela wave
- Pilih signal, lalu pilih force (untuk mendrive suatu level tertentu), atau clock (untuk mendrive signal dengan clock/level yang berganti ganti)
- Masukkan dulu semua input
- Setelah itu simulasi dapat di-*run* dan berbagai signal dapat diamati

Implementasi System Digital dengan FPGA

bagian 3 – rangkaian kompleks

Arif Sasongko


Bahan

- Rangkaian kompleks
- Contoh 1
- Dari Algoritma ke Rangkaian Digital


Rangkaian Kompleks

- Biasanya suatu sistem digital yang cukup kompleks diimplementasikan sebagai kombinasi
 - rangkaian sekuensial
 - rangkaian kombinasional
 - Register-register/memory
- Rangkaian kombinasional digunakan untuk blok-blok komputasi/logika
- Rangkaian sekuensial digunakan sebagai kontroler yang mengatur aliran data antara register dan rangkaian blok-blok komputasi/logika
- Register berfungsi sebagai penyimpan sementara data



CONTOH: Luas Trapesium

 



Sequential vs Combinational

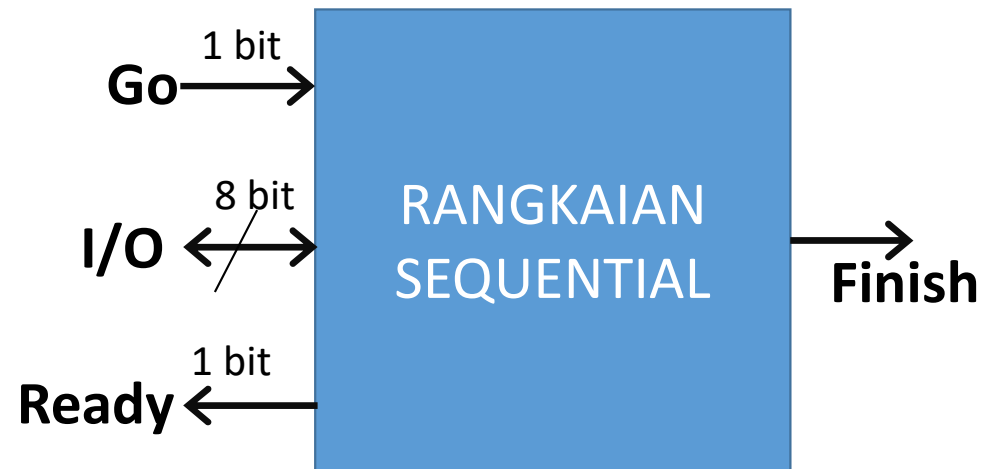



DATAPATH dan FSM

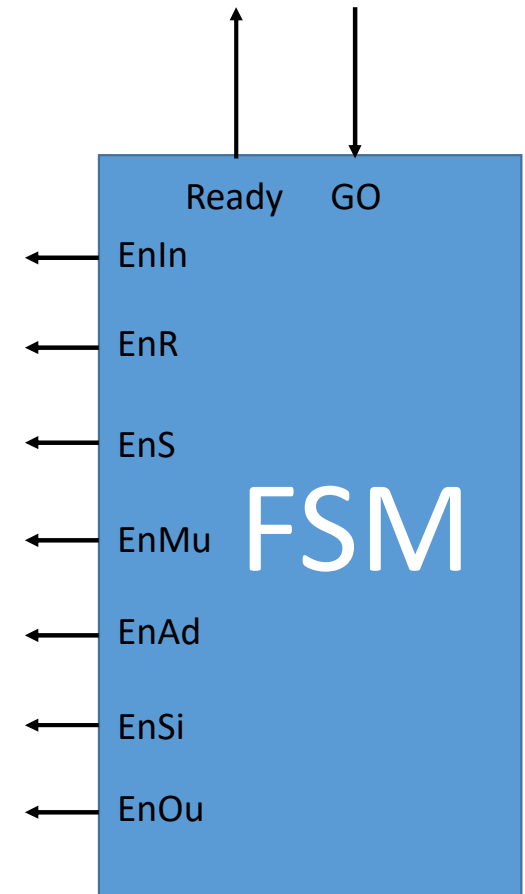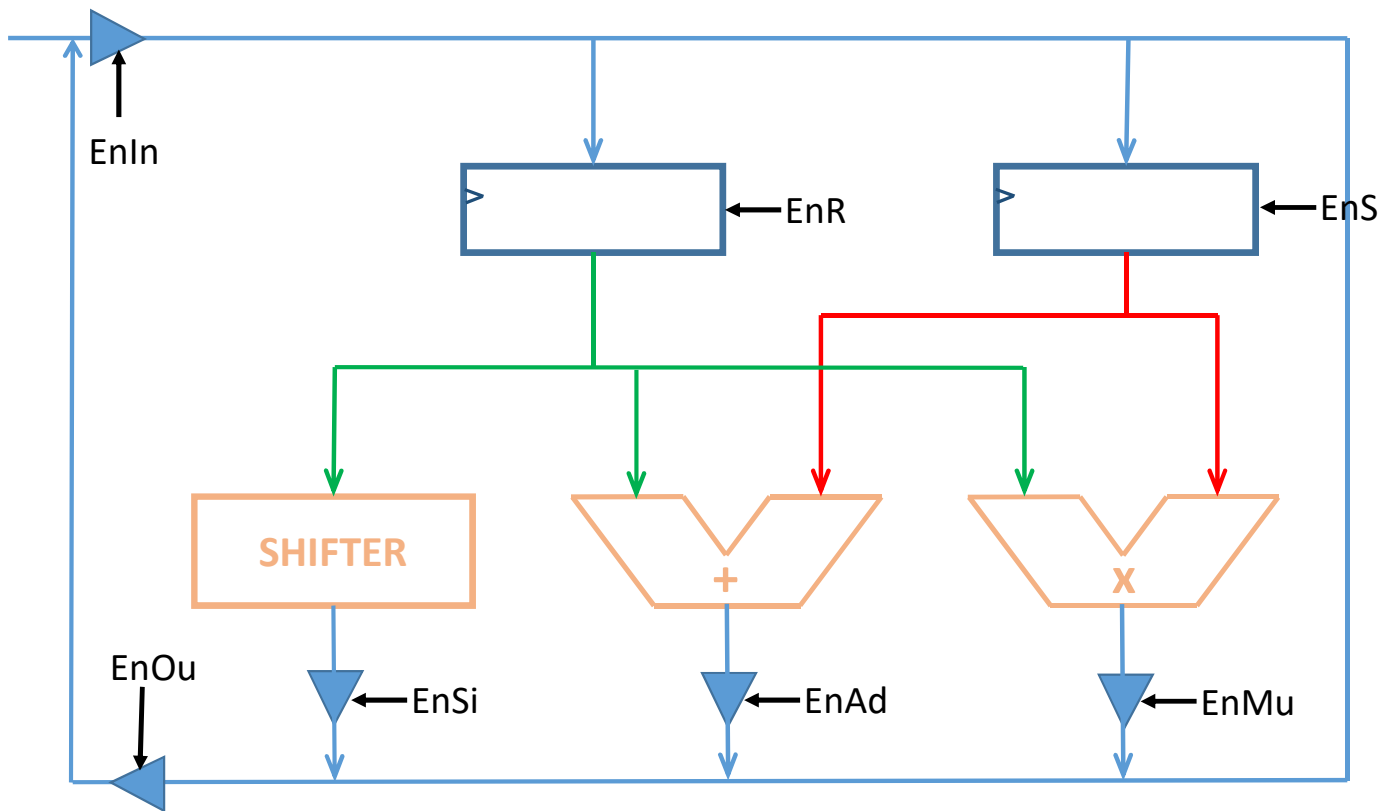



Idle (Waiting for Go/input A)

 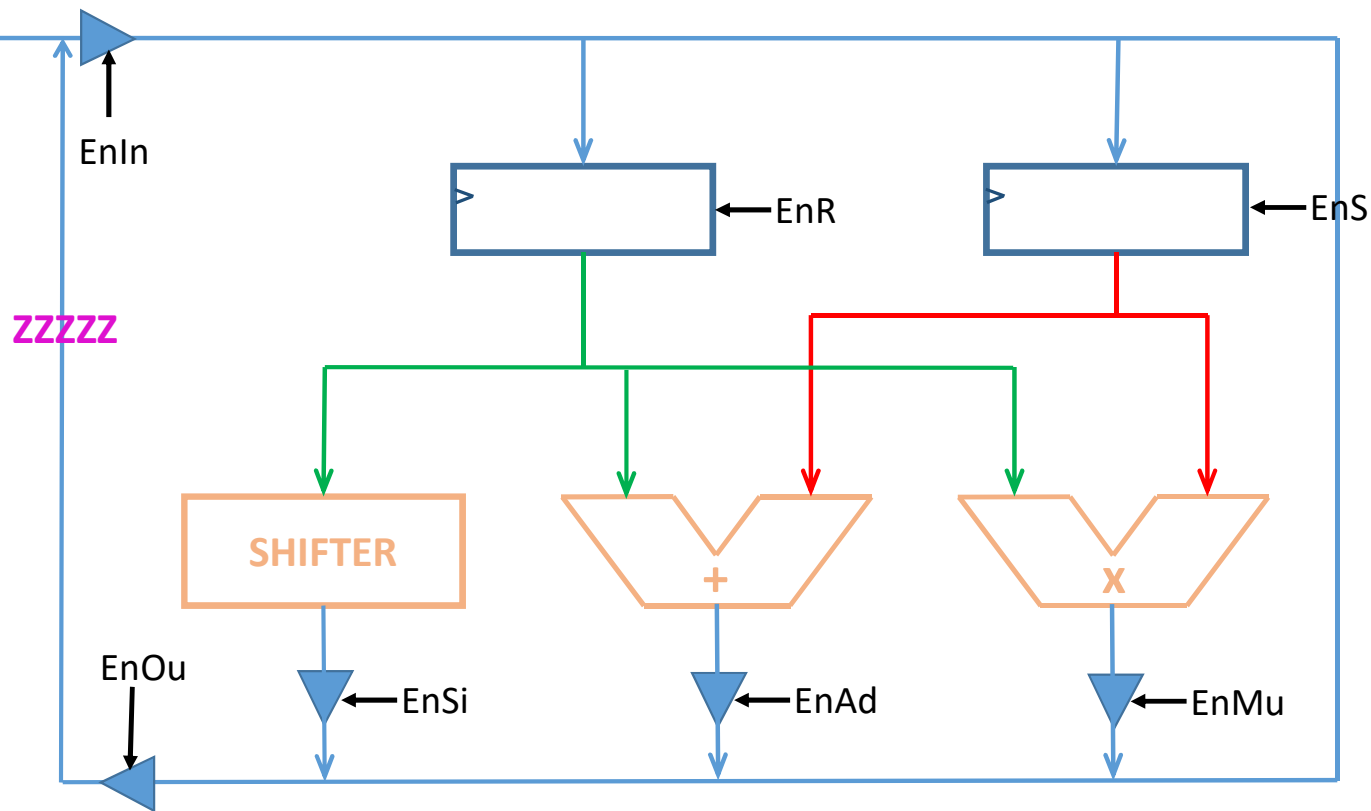



Waiting for Go/input B

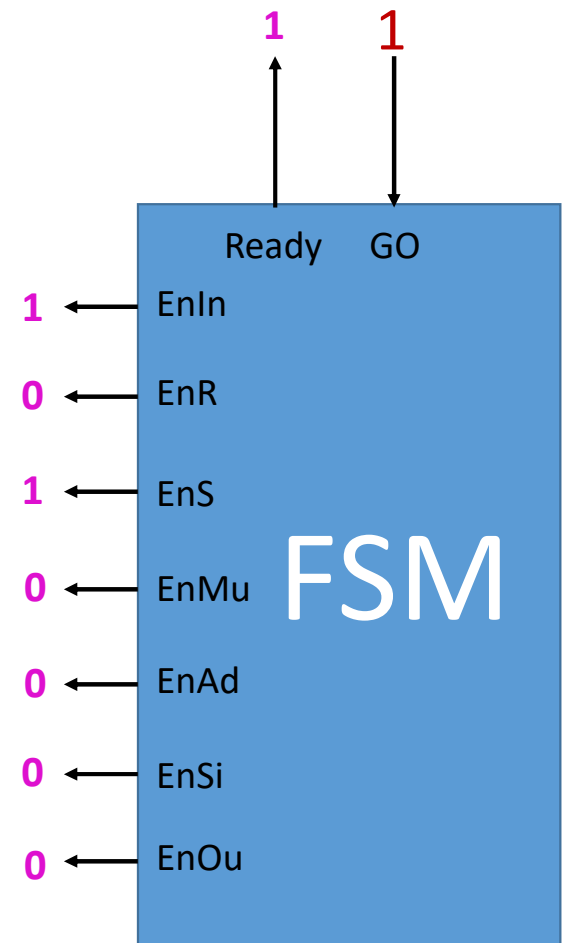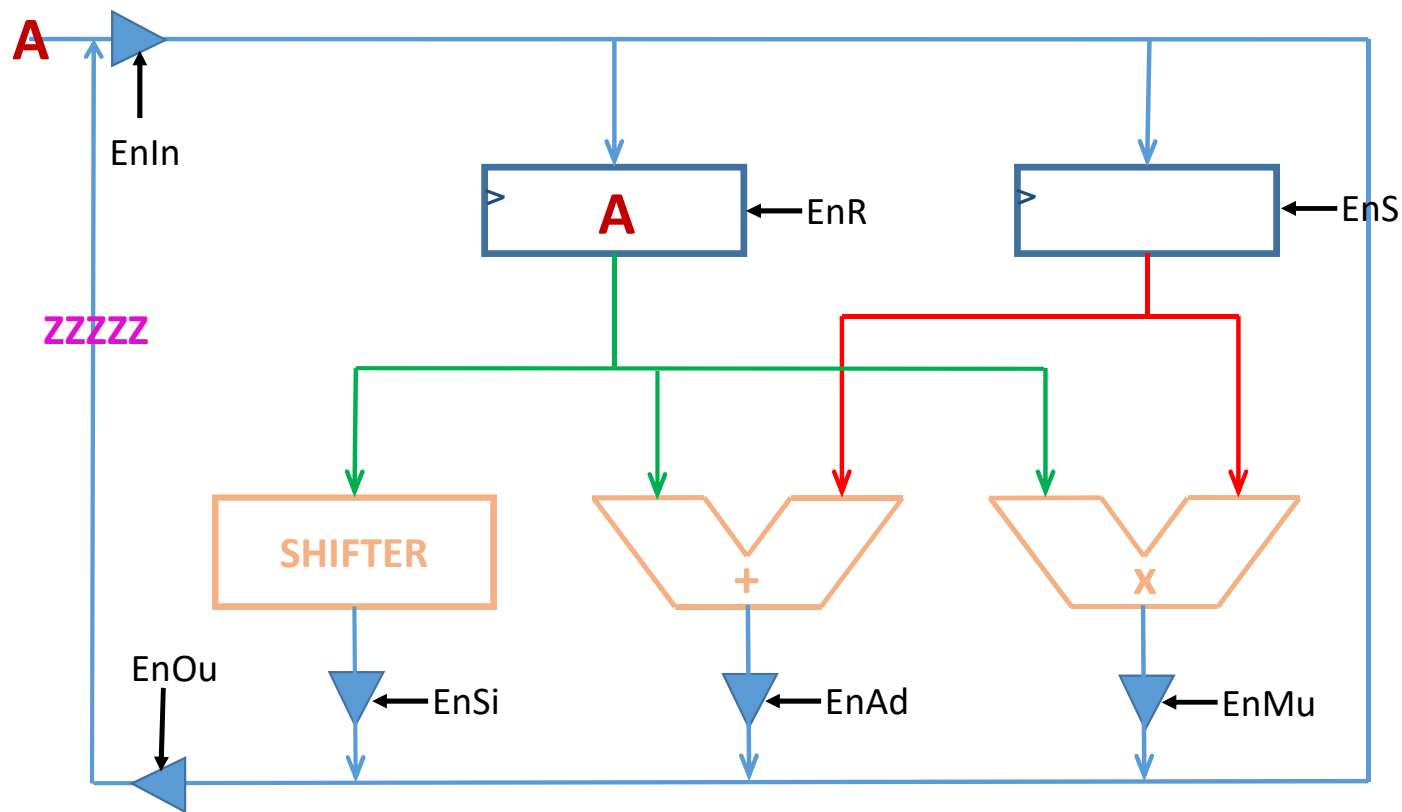



Cont Plus

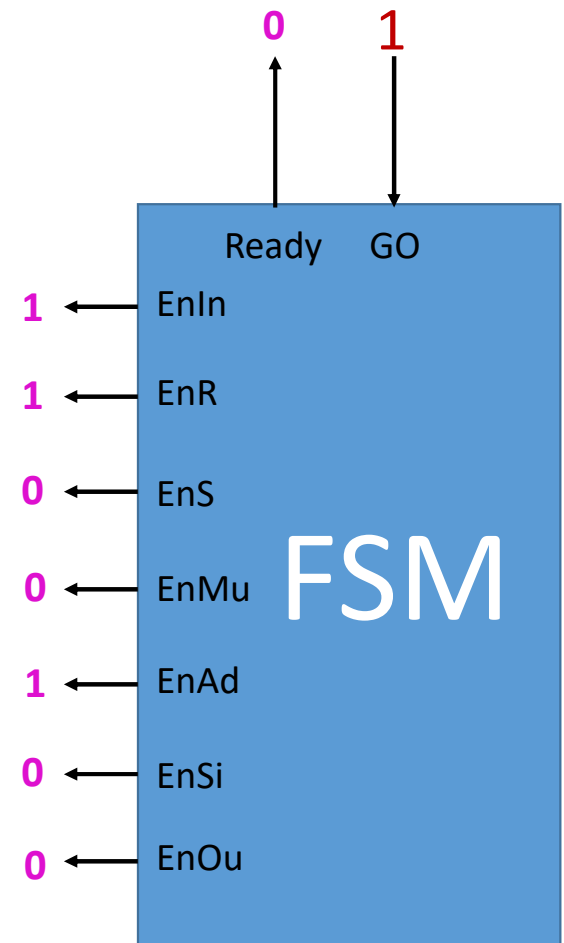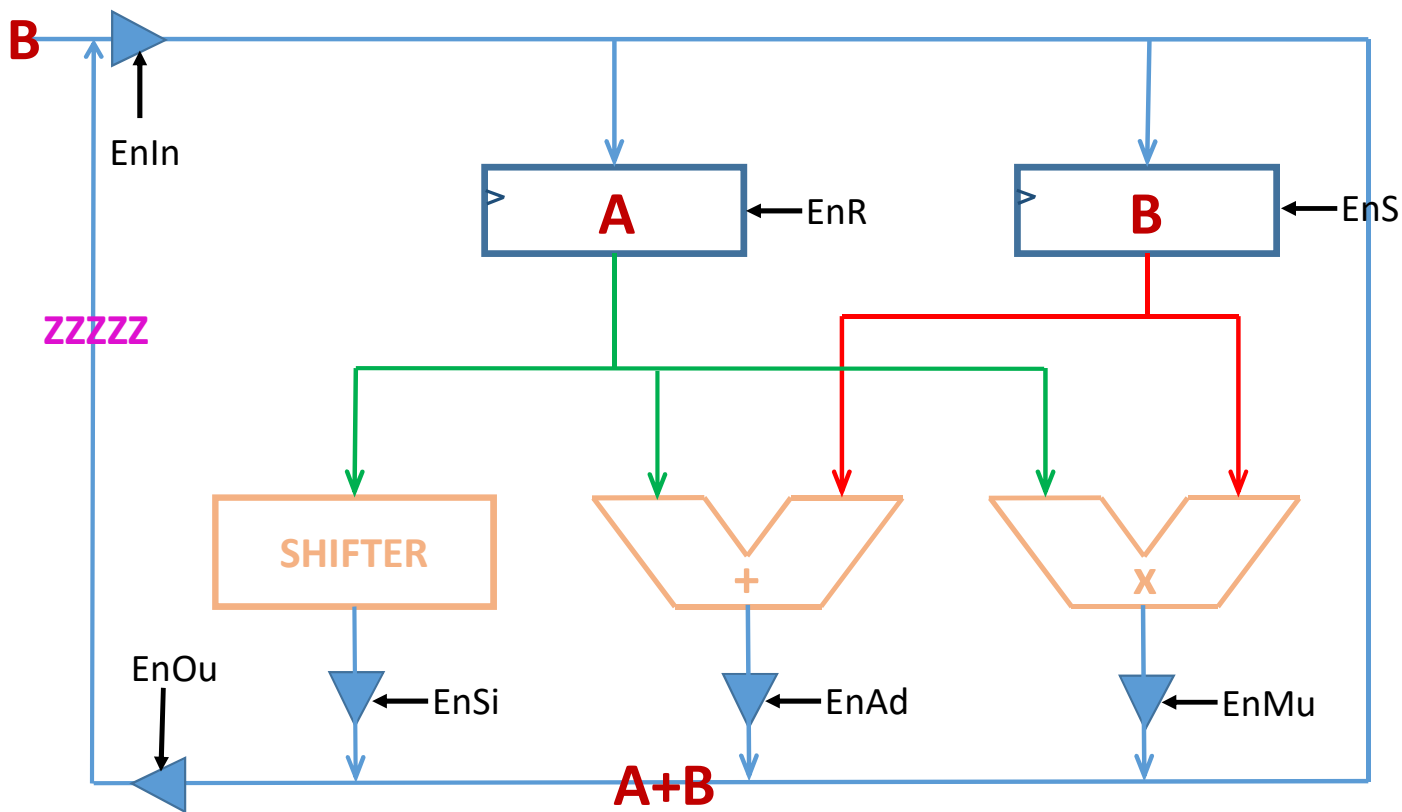



Shift

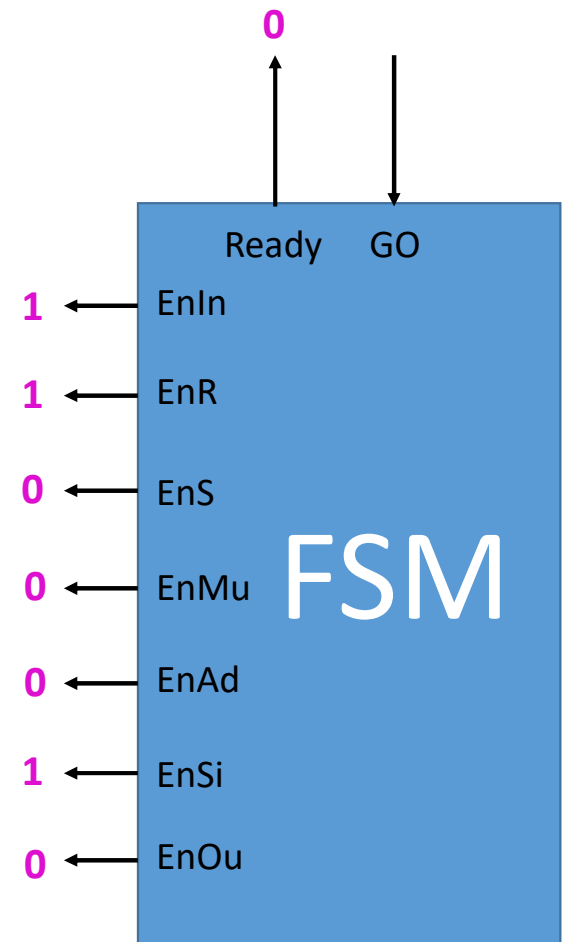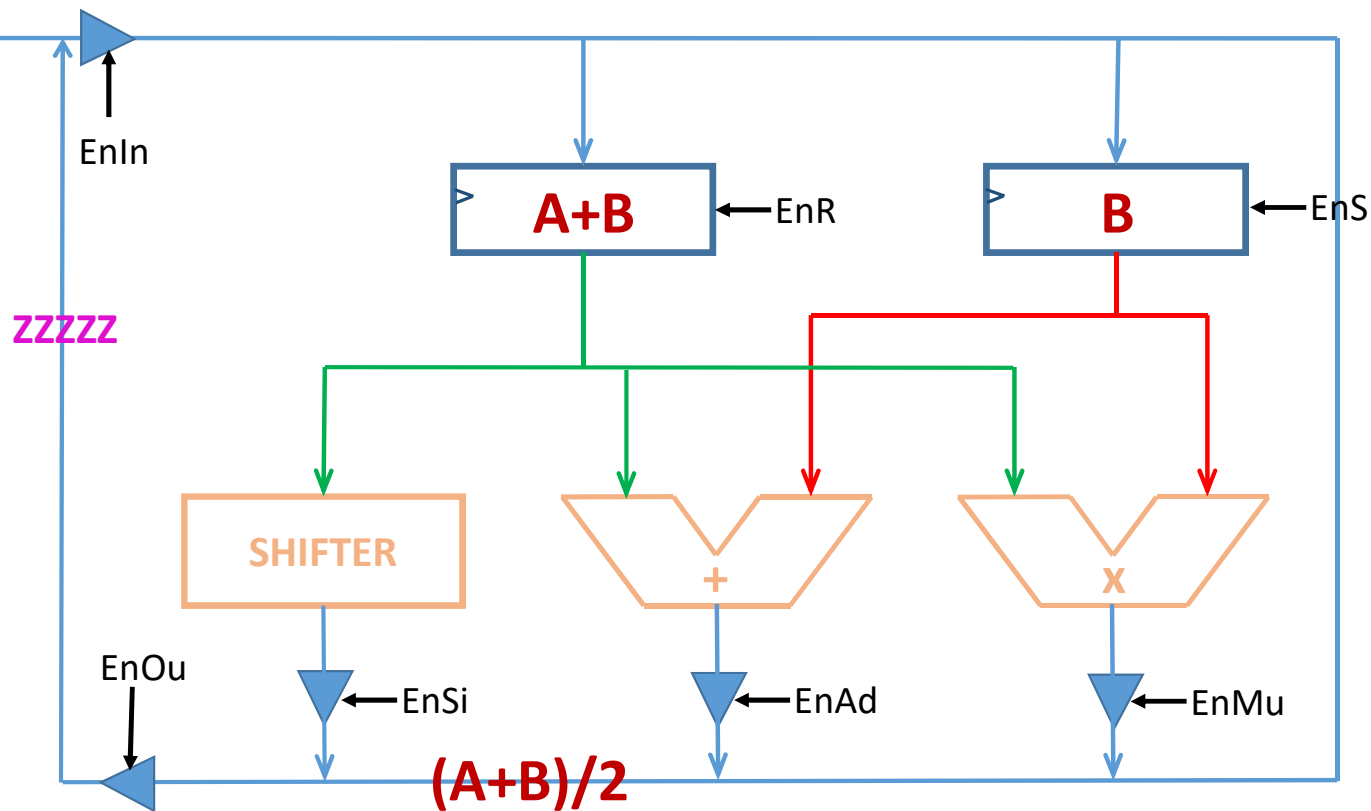


Waiting for Go/input T

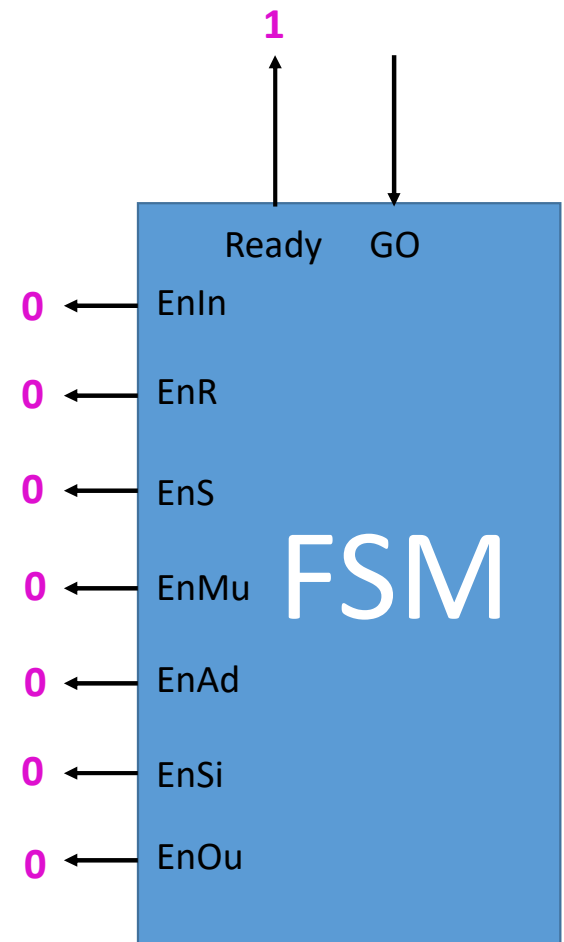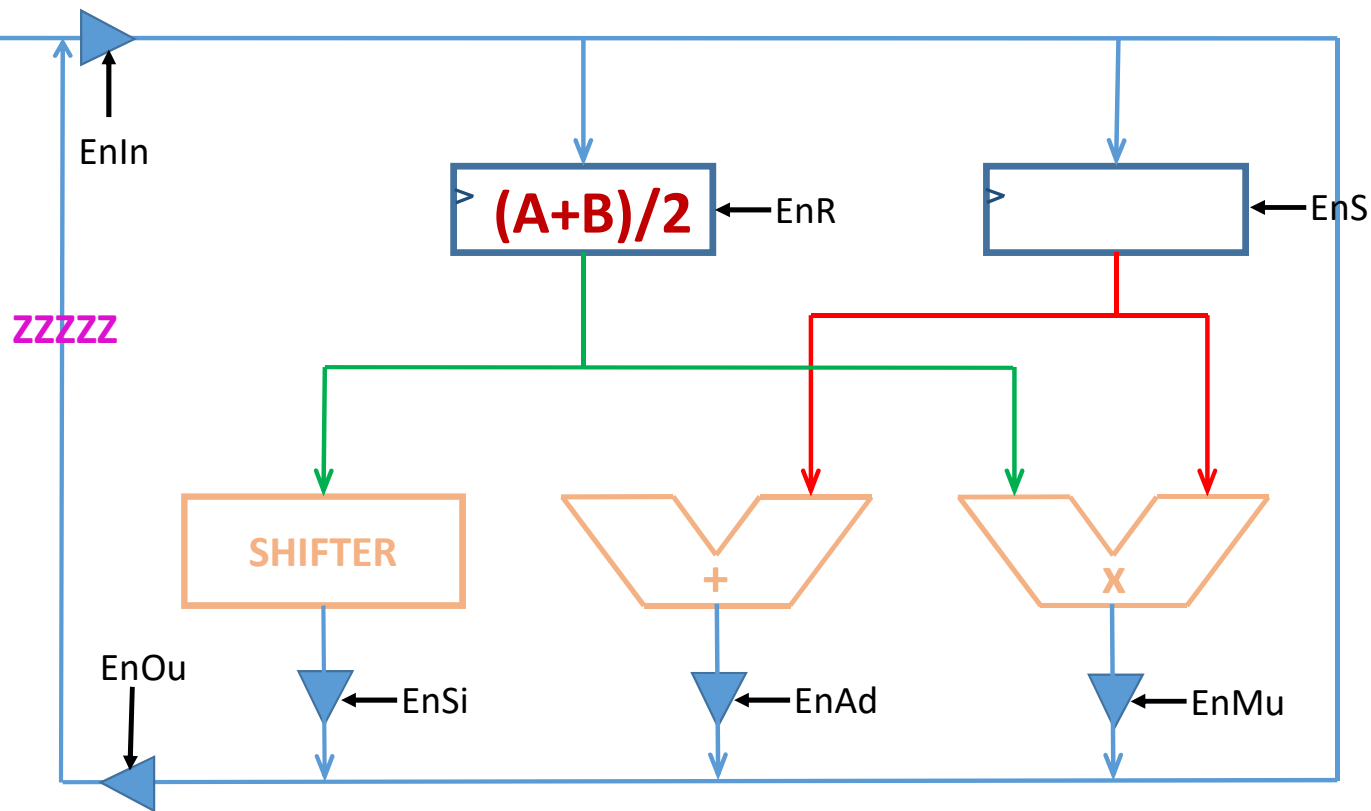

Multiply

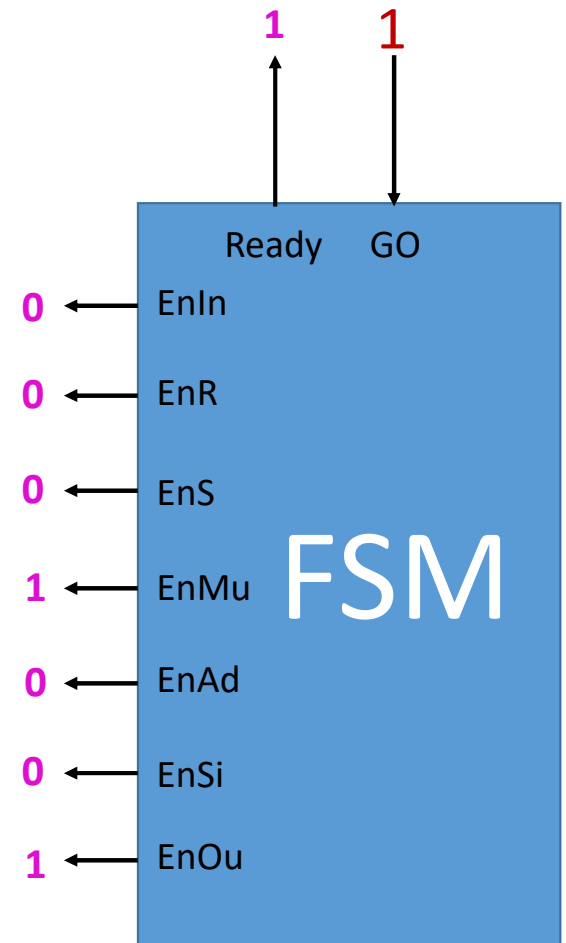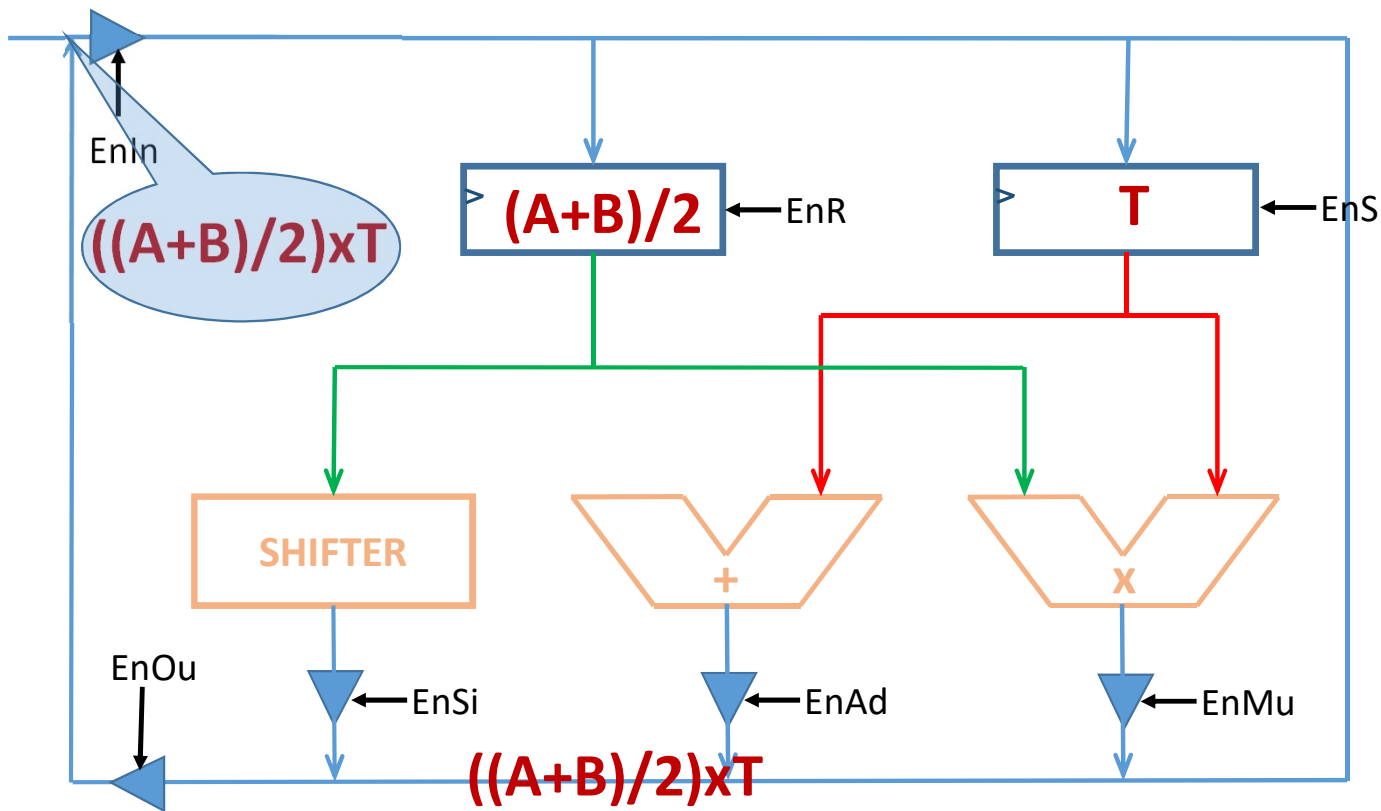

GCD/FPB

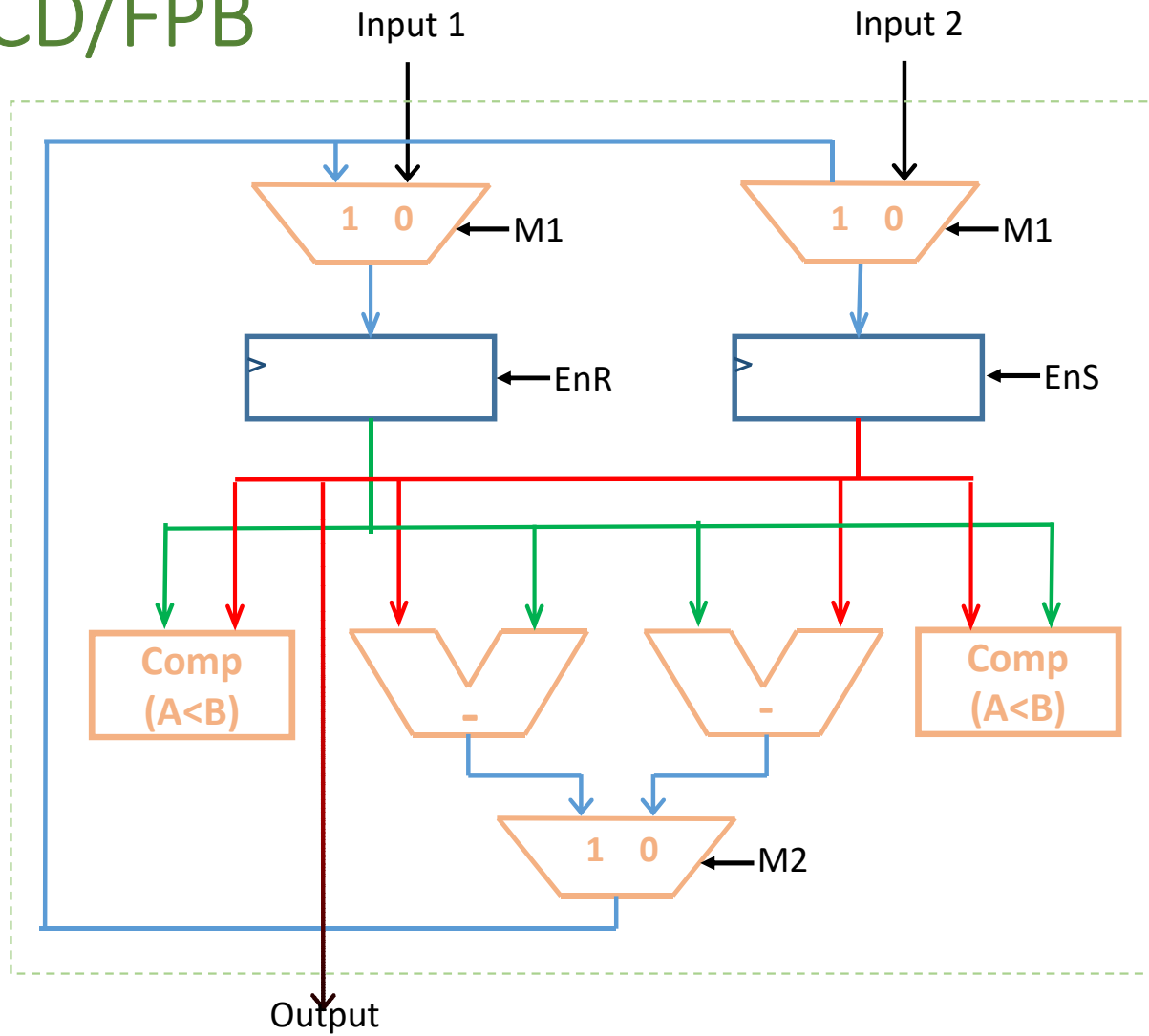

CONTOH

Step	Register R	Register S	
1	15	21	R < S
2		3	R > S
3	12		R < S
4	9		R < S
5	6		R < S
6	3		